

# Rechnerstrukturen

Michael Engel und Peter Marwedel

TU Dortmund, Fakultät für Informatik

SS 2013

Hinweis: *Folien a. d. Basis von Materialien von Gernot Fink und Thomas Jansen*

23. April 2013

## 1 Boolesche Funktionen und Schaltnetze

- Schaltnetze
- Rechner-Arithmetik
  - Addition
- Bessere Schaltnetze zur Addition
  - Carry-Look-Ahead-Addierer
- Multiplikation
  - Wallace-Tree

# Schaltnetze

bis jetzt Diskussion (theoretischer) Grundlagen

Wo bleibt die Hardware?


kommt jetzt aber immer noch abstrakt

Wunsch Realisierung boolescher Funktionen in Hardware

klar brauchen Realisierung einer funktional-vollständigen Menge boolescher Funktionen

Erinnerung Realisierung von NAND reicht aus

Beobachtung

 

realisiert  $\text{NAND}(x, y)$

# Gatter

Realisierung mit Transistoren ... **falsche Ebene!**

**Grundlage hier** einfache logische Bausteine (**Gatter**)










Bausteine für Negation, Konjunktion, Disjunktion, ...

## **Spielregeln**

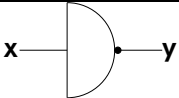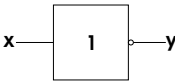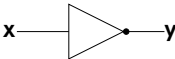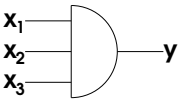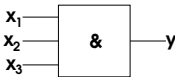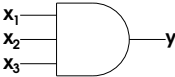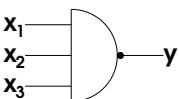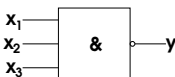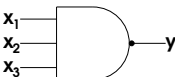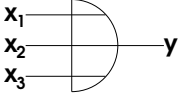
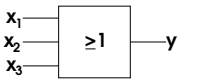
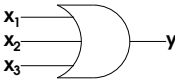
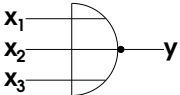
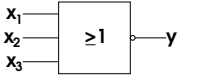

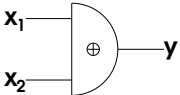
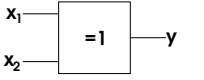

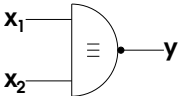
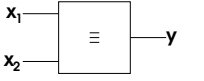

- ▶ Eingänge mit Variablen oder Konstanten belegt
- ▶ nur Verbindungen von Ausgängen zu Eingängen
- ▶ keine Kreise

Ergebnis heißt **Schaltnetz**

# Symbole für Gatter (1)

Funktion	DIN 40700	DIN EN 60617	IEEE
$y = \bar{x}$			
$y = x_1 \wedge x_2 \wedge x_3$			
$y = \overline{x_1 \wedge x_2 \wedge x_3}$			

# Symbole für Gatter (2)

Funktion	DIN 40700	DIN EN 60617	IEEE
$y = x_1 \vee x_2 \vee x_3$			
$y = \overline{x_1 \vee x_2 \vee x_3}$			
$y = x_1 \oplus x_2$			
$y = \overline{x_1 \overline{x_2}} \vee x_1 x_2$			

# Schaltnetz-Bewertung

Und jetzt beliebige Schaltnetze entwerfen?

mindestens relevant Größe und Geschwindigkeit

- ▶ Schaltnetzgröße (= Anzahl der Gatter) wegen Kosten, Stromverbrauch, Verlustleistung, Zuverlässigkeit, ...
- ▶ Schaltnetztiefe (= Länge längster Weg Eingang  $\rightsquigarrow$  Ausgang) wegen Schaltgeschwindigkeit
- ▶ Fan-In (= max. Anzahl eingehender Kanten) wegen Realisierungsaufwand
- ▶ Fan-Out (= max. Anzahl ausgehender Kanten) wegen Realisierungsaufwand
- ▶ ... (z. B. Anzahl Gattertypen, Testbarkeit, Verifizierbarkeit)

# Was wir schon wissen

Jede boolesche Funktion kann mit einem  $\{\wedge, \vee, \neg\}$ - bzw. einem  $\{\oplus, \wedge, \neg\}$ -Schaltnetz der Tiefe 3 realisiert werden.

**Beweis** DNF, KNF oder RNF direkt umsetzen



## Probleme


- ▶ Fan-In des tiefsten Gatters kann extrem groß sein
- ▶ Größe des Schaltnetzes oft inakzeptabel


 
# Beispiel: DNF

$f_{\text{bsp}}: B^3 \rightarrow B$ , Wertevektor (1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)


$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \vee x_1 \overline{x_2} x_3 \vee x_1 x_2 \overline{x_3} \vee x_1 x_2 x_3$$


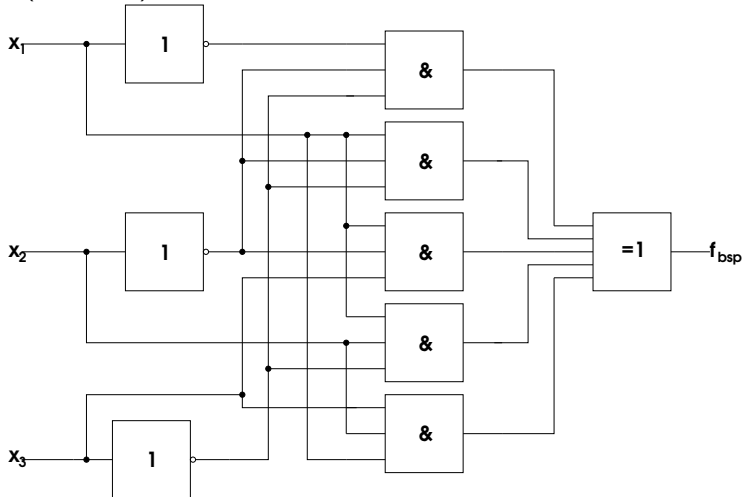
# Beispiel: RNF

$f_{\text{bsp}}: B^3 \rightarrow B$ , Wertevektor (1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)


$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_3} \oplus x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \oplus x_1 \overline{x_2} x_3 \oplus x_1 x_2 \overline{x_3} \oplus x_1 x_2 x_3$$


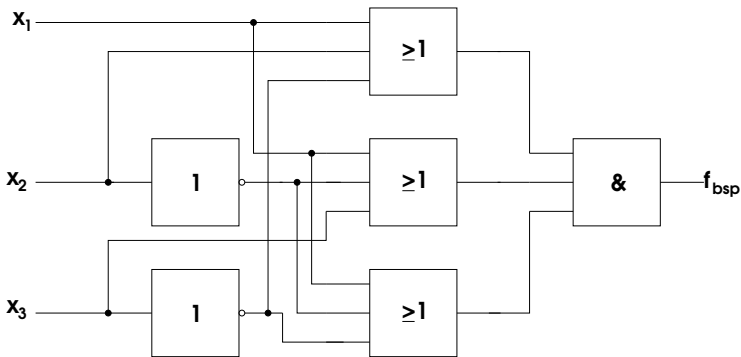
# Beispiel: KNF

$f_{\text{bsp}}: B^3 \rightarrow B$ , Wertevektor  $(1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1)$

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3}) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3})$$



# Multiplexer

eine weitere Beispielfunktion ...

aber eine in der Praxis sehr wichtige diesmal!

$$\text{MUX}_d(y_1, y_2, \dots, y_d, x_0, x_1, \dots, x_{2^d-1}) = x_{(y_1 y_2 \dots y_d)_2}$$

Beispiel

$y_1$	$y_2$	$y_3$	$\text{MUX}_3(y_1, y_2, y_3, x_0, x_1, \dots, x_7)$
0	0	0	$x_0$
0	0	1	$x_1$
0	1	0	$x_2$
0	1	1	$x_3$
1	0	0	$x_4$
1	0	1	$x_5$
1	1	0	$x_6$
1	1	1	$x_7$

# Multiplexer

Warum ist MUX in der Praxis wichtig?

direkte Speicheradressierung

OBDD-Realisierung


Welche Variablenordnung  $\pi$ ?

wohl sinnvoll      Adressvariablen zuerst

denn                      Wir müssen uns sonst alle Datenvariablen merken!
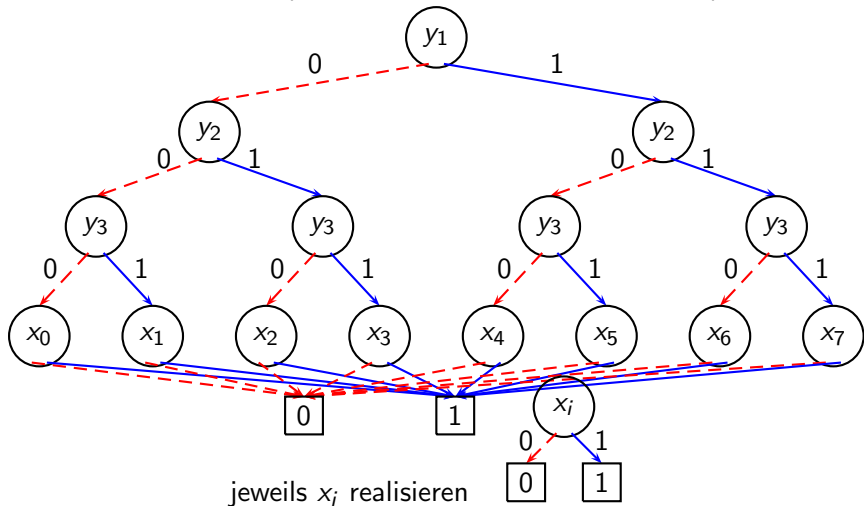
# OBDD-Realisierung MUX<sub>3</sub>

Variablenordnung  $\pi = (y_1, y_2, y_3, x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7)$



# Einfluss von $\pi$ auf OBDD-Größe

Beispiel  $MUX_d$

gesehen Variablenordnung  $\pi = (y_1, y_2, \dots, y_d, x_0, x_1, \dots, x_{2^d-1})$

Größe des reduzierten  $\pi$ OBDDs?

oben vollständiger Binärbaum über  $y_1, y_2, \dots, y_d$   
 $2^0 + 2^1 + \dots + 2^{d-1} = 2^d - 1$  Knoten

unten je ein  $x_i$ -Knoten und zwei Senken  
 $2^d + 2$  Knoten

zusammen  $2^d - 1 + 2^d + 2 = 2^{d+1} + 1$  Knoten

# Einfluss von $\pi$ auf OBDD-Größe

Beispiel  $MUX_d$

gesehen Variablenordnung  $\pi = (y_1, y_2, \dots, y_d, x_0, x_1, \dots, x_{2^d-1})$   
Größe des reduzierten  $\pi$ OBDD  $2^{d+1} + 1$

Betrachte Variablenordnung  
 $\pi = (x_0, x_1, \dots, x_{2^d-1}, y_1, y_2, \dots, y_d)$

Größe des reduzierten  $\pi$ OBDDs?

Behauptung  $\forall x \neq x' \in \{0, 1\}^{2^d}$  : nach Lesen von  $x$  bzw.  $x'$   
verschiedene Knoten erreicht

Beweis durch Widerspruch



# Widerspruchsbeweis zur OBDD-Größe

**Behauptung**  $\forall x \neq x' \in \{0, 1\}^{2^d}$  : nach Lesen von  $x$  bzw.  $x'$  verschiedene Knoten erreicht

**Annahme** für  $x \neq x' \in \{0, 1\}^{2^d}$  gleiche Knoten  $v$  erreicht

**Betrachte**  $i = \min\{j \mid x_j \neq x'_j\}$

**Betrachte**  $y_1, y_2, \dots, y_d$  mit  $(y_1 y_2 \dots y_d)_2 = i$

**Beobachtung**  $\text{MUX}_d(y_1, y_2, \dots, y_d, x) = x_i$   
 $\neq x'_i = \text{MUX}_d(y_1, y_2, \dots, y_d, x')$


**aber** OBDD berechnet gleichen Wert, da gleicher Knoten erreicht

**also** minimales OBDD für  $\pi = (x_0, x_1, \dots, x_{2^d-1}, y_1, y_2, \dots, y_d)$  hat Größe mindestens  $2^{2^d} - 1$  (Binärbaum d. Tiefe  $2^d$ )

$d$	min. OBDD-Größe $\pi = (d, x)$	min. OBDD-Größe $\pi = (x, d)$
2	9	$\geq 15$
4	33	$\geq 65\,535$
8	513	$\geq 1,1579 \cdot 10^{77}$



# Schaltnetz für MUX<sub>3</sub>

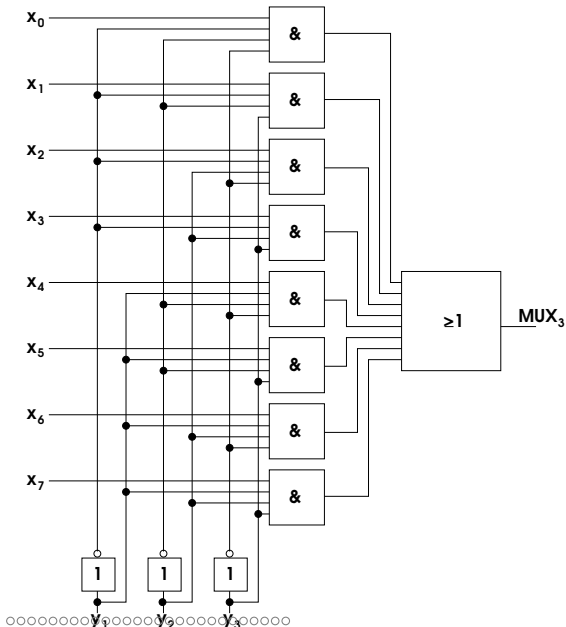

# Rechner-Arithmetik

klar Rechnen zu können ist für Computer zentral.

Was wollen wir hier rechnen?

hier nur Grundrechenarten, aber keine Division, also

- ▶ Addition
- ▶ Subtraktion
- ▶ Multiplikation

Womit wollen wir hier rechnen?

- ▶ mit ganzen Zahlen
- ▶ mit rationalen Zahlen (IEEE 754-1985)

# Addition

Wie haben wir das in der Schule gelernt?

1. Summand			9	3	8	9	9	8	9	
2. Summand				9	7	9	8	9	8	
Übertrag		+	1	1	1	1	1	1	1	
Summe			1	0	3	6	9	8	8	7

Übertragung auf Binärzahlen

1. Summand			1	1	0	0	1	1	1	
2. Summand			1	0	0	1	0	1	1	
Übertrag		+	1			1	1	1	1	
Summe			1	0	1	1	0	0	1	0

# Addition von Binärzahlen

## Beobachtungen zu den Überträgen

- ▶ „1 + 1“ erzeugt einen Übertrag
- ▶ „0 + 0“ eliminiert einen vorhandenen Übertrag
- ▶ „0 + 1“ und „1 + 0“ reichen einen vorhandenen Übertrag weiter
- ▶ Übertrag ist höchstens 1

Kann man Addition als boolesche Funktion ausdrücken?


	$x$	$y$	$c$	$s$
$f_{HA} : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}^2$ mit	0	0	0	0
	0	1	0	1
	1	0	0	1
	1	1	1	0

realisiert Addition mit **Summenbit**  $s$  und **Übertrag**  $c$  (Carry)

**Beobachtung**  $c = x \wedge y$     $s = x \oplus y$

# Halbaddierer

$$c = x \wedge y \quad s = x \oplus y$$

 

Größe 2

Tiefe 1

x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

Drückt  $f_{HA}: \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}^2$  mit

wirklich Addition aus?

**Beobachtung:** Nur für isolierte Ziffern, vorheriger Übertrag fehlt!

# Realisierung von Addition als boolesche Funktion

$f_{VA}: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}^2$  mit

$c_{alt}$	$x$	$y$	$c$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

realisiert Addition mit **Summenbit  $s$**  und **Übertrag  $c$  (Carry)**

**Beobachtung**  $s = 1 \Leftrightarrow$  Anzahl der Einsen ungerade

$$s = c_{alt} \oplus x \oplus y$$

**Beobachtung**  $c = 1 \Leftrightarrow$  Anzahl Einsen  $\geq 2$

**direkte Realisierung**  $c = xy \vee x c_{alt} \vee y c_{alt}$

**aber** für Realisierung im Schaltnetz

# Bessere Realisierung Schaltnetz Volladdierer

bisher

$$s = c_{\text{alt}} \oplus x \oplus y$$
$$c = x y \vee x c_{\text{alt}} \vee y c_{\text{alt}}$$

Ziel für  $c$  1 realisieren  
für  $(c_{\text{alt}}, x, y) \in \{011, 101, 110, 111\}$

Beobachtung  $x \oplus y = 1 \Leftrightarrow$  genau eine 1 in  $x, y$   
also  $c_{\text{alt}} (x \oplus y)$  realisiert 101, 110

fehlt noch 011, 111  
beides durch  $x y$

also


$$s = c_{\text{alt}} \oplus x \oplus y$$
$$c = c_{\text{alt}} (x \oplus y) \vee x y$$



# Schaltnetz Volladdierer

$$s = x \oplus y \oplus c_{alt}$$


$$c = c_{alt} (x \oplus y) \vee x y$$

 


Größe 5, Tiefe 3
 
# Vollständiger Addierer

$$\begin{array}{r} + \quad x_0 \\ \quad y_0 \\ \hline s_1 \quad s_0 \end{array}$$



 
$$\begin{array}{r} + \quad x_1 \quad x_0 \\ \quad y_1 \quad y_0 \\ \hline s_2 \quad s_1 \quad s_0 \end{array}$$



 
# Vollständiger Addierer


$$\begin{array}{r} + \\ \quad x_1 \quad x_0 \\ \quad y_1 \quad y_0 \\ \hline s_2 \quad s_1 \quad s_0 \end{array}$$


 
$$\begin{array}{r} + \\ \quad x_2 \quad x_1 \quad x_0 \\ \quad y_2 \quad y_1 \quad y_0 \\ \hline s_3 \quad s_2 \quad s_1 \quad s_0 \end{array}$$



# Realisierung Addition

 

Größe  $2 + (n - 1) \cdot 5 = 5n - 3$

Tiefe  $1 + (n - 1) \cdot 3 = 3n - 2$

# Ergebnis: Ripple-Carry Addierer

Realisierung „Addition von natürlichen Zahlen“

- ▶ sehr gut strukturiert
- ▶ Größe  $5n - 3$  ← sehr klein
- ▶ Tiefe  $3n - 2$  ← **viel zu tief**

Warum ist unser Schaltnetz so tief?

offensichtlich      Überträge brauchen sehr lange

Verbesserungsidee      Überträge früher berechnen

Erinnerung      Struktureinsicht

$$(x_i, y_i) = (1, 1)$$

generiert Übertrag

$$(x_i, y_i) = (0, 0)$$

eliminiert Übertrag

$$(x_i, y_i) \in \{(0, 1), (1, 0)\}$$

reicht Übertrag weiter

# Ausnutzen von Einsichten

## Struktureinsicht

- $(x_i, y_i) = (1, 1)$  generiert Übertrag
- $(x_i, y_i) = (0, 0)$  eliminiert Übertrag
- $(x_i, y_i) \in \{(0, 1), (1, 0)\}$  reicht Übertrag weiter

Beobachtung sehr gut durch Halbaddierer realisierbar

$x_i$	$y_i$	$u_i$	$v_i$	Übertrag
0	0	0	0	eliminieren
0	1	0	1	weiterreichen
1	0	0	1	weiterreichen
1	1	1	0	generieren

- also  $u_i = 1$  generiert Übertrag
- $v_i = 1$  reicht Übertrag weiter

zentrale Beobachtung alle HA in Tiefe 1 parallel realisierbar

# Realisierung als Schaltnetz

Notation  $f_{\text{HA}}(x_i, y_i) = (u_i, v_i)$

$u_i = 1$  generiert Übertrag  $c_{i+1}$

$v_i = 1$  reicht Übertrag  $c_{i+1}$  weiter

$$\begin{aligned}c_i &= u_{i-1} \vee u_{i-2} v_{i-1} \vee u_{i-3} v_{i-2} v_{i-1} \vee \cdots \vee u_0 v_1 v_2 \cdots v_{i-1} \\ &= \bigvee_{j=0}^{i-1} \left( u_j \wedge \bigwedge_{k=j+1}^{i-1} v_k \right)\end{aligned}$$

Gesamttiefe: 4

alle Halbaddierer  $(u_i, v_i)$       Tiefe 1

alle Und-Gatter  $u_j \wedge \bigwedge_{k=j+1}^{i-1} v_k$       Tiefe 1

großes Oder-Gatter      Tiefe 1

$n \times \oplus$ -Gatter f. korr. Summenbits      Tiefe 1

# Realisierung als Schaltnetz

Mit dem Ansatz

$u_i = 1$  generiert Übertrag  $c_{i+1}$

$v_i = 1$  reicht Übertrag  $c_{i+1}$  weiter

$$\begin{aligned}c_i &= u_{i-1} \vee u_{i-2} v_{i-1} \vee u_{i-3} v_{i-2} v_{i-1} \vee \cdots \vee u_0 v_1 v_2 \cdots v_{i-1} \\ &= \bigvee_{j=0}^{i-1} \left( u_j \wedge \bigwedge_{k=j+1}^{i-1} v_k \right)\end{aligned}$$

beliebig lange Zahlen in Tiefe 4 addieren...

Ist das fair gezählt? **Nein!**

Begriff Anzahl Eingänge eines Gatters heißt Fan-In


Problem Wir vergleichen Schaltnetz mit max. Fan-In 2 mit Schaltnetz mit max. Fan-In  $n$ .

Ziel Vergleichbarkeit herstellen


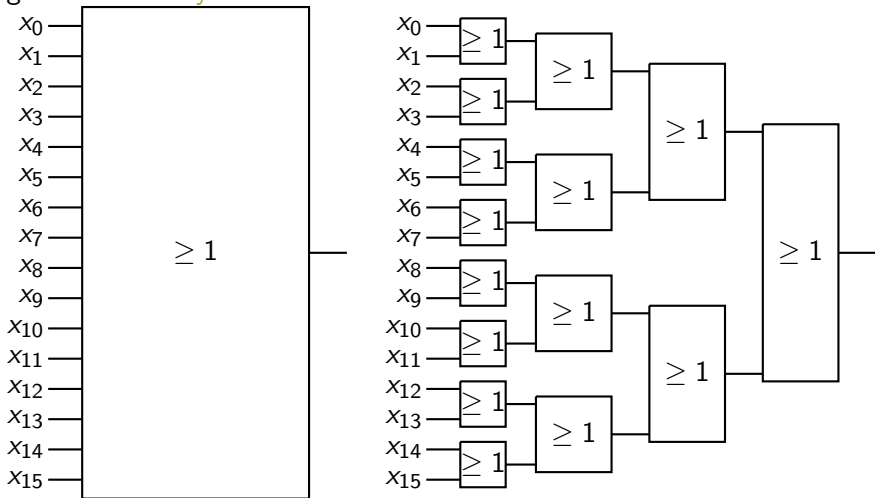
# Vermeidung von großem Fan-In

großen Fan-In **systematisch** verkleinern



**Beispiel** ODER, Fan-In 16

# Vermeidung von großem Fan-In

## am Beispiel

aus Fan-In 16 bei Tiefe 1 (Größe 1)  
wird Fan-In 2 bei Tiefe 4 bei Größe 15

## Wie ist das allgemein?

### Größe

bei jeder Stufe nur noch halb so viele Gatter

$$\frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \frac{n}{8} + \dots + 1 \approx n$$

### Tiefe

so oft halbieren, bis man bei 1 Gatter ist

$$\approx \log_2 n$$

# Carry Look-Ahead Addierer (CLA)

Realisierung „Addition von natürlichen Zahlen“

- ▶ gut strukturiert
- ▶ Größe  $\approx n^2$  ← ziemlich groß
- ▶ Tiefe  $\approx 2 \log_2 n$  ← ziemlich flach

Haben wir jetzt im Vergleich zum *Ripple-Carry-Addierer* gewonnen?

$n$	Ripple-Carry Größe	Ripple-Carry Tiefe	Carry Look-Ahead Größe	Carry Look-Ahead Tiefe
8	37	22	64	6
16	77	46	256	8
32	157	94	1 024	10
64	317	190	4 096	12

# Noch einmal nachdenken...

Wir wissen doch schon

Jede boolesche Funktion in Tiefe 3 realisierbar!  
(DNF, KNF, RNF)

Wieso nicht auf die Addition?

- ▶ klar geht in Tiefe 3
- ▶ aber Größe inakzeptabel (exponentiell)

Fazit vorhandenes Vorwissen ausnutzen,  
Normalformen nur bei kleinen oder unstrukturierten Funktionen

# Multiplikation

direkt mit Binärzahlen...

$$\begin{array}{r} 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ \cdot\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0 \\ \hline \phantom{1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ \cdot\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0} \phantom{0} \\ \phantom{1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ \cdot\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0} \phantom{0} \phantom{0} \\ \phantom{1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ \cdot\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \\ \phantom{1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ \cdot\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \\ \phantom{1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ \cdot\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \\ \phantom{1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ \cdot\ 1\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \phantom{0} \\ \hline 1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 1\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0 \end{array}$$

also Multiplizieren heißt

- ▶ Nullen passend schreiben
- ▶ Zahlen passend verschoben kopieren
- ▶ viele Zahlen addieren

# Multiplikation als Schaltnetz

Multiplikation ist

- ▶ Nullen passend schreiben
- ▶ Zahlen passend verschoben kopieren
- ▶ viele Zahlen addieren


klar Nullen schreiben **einfach** und **kostenlos**,  
Zahlen verschieben und kopieren **einfach** und **kostenlos**,  
**viele** Zahlen addieren **nicht ganz so einfach**

# Addition vieler Zahlen

klar Wir haben Addierer für die Addition zweier Zahlen.

Wie addieren wir damit  $n$  Zahlen?

erster Ansatz einfach nacheinander

 

Tiefe  $(n - 1) \cdot \text{Tiefe}(+)$  Schrecklich!


klar sehr naiv

merken in Schaltnetzen niemals  
alles nacheinander

Was geht gleichzeitig?

# Addition von $n$ Zahlen

besserer Ansatz paarweise addieren

 

Anzahl Addierer =  $\frac{n}{2} + \frac{n}{4} + \dots + 1 \approx n$

Gesamtgröße  $\approx n \cdot \text{Größe}(+)$

Tiefe auf  $i$ -ter Ebene  
 $2^{\log_2(n)-i}$  Addierer

also  $\approx \log_2(n)$  Ebenen

Gesamttiefe  
 $\approx \log_2(n) \cdot 2 \log_2(n) = 2 \log_2(n)^2$

Geht es vielleicht noch schneller?



# Addition von $n$ Zahlen noch schneller

(triviale) Beobachtung    Addition ersetzt **zwei** Zahlen  
durch **eine** Zahl gleicher Summe

zentral für uns


- ▶ gleiche Summe  $\rightsquigarrow$  Korrektheit
- ▶ weniger Zahlen  $\rightsquigarrow$  „Fortschritt“

(verrückte?) Idee    Vielleicht ist es einfacher,  
**drei** Zahlen zu ersetzen durch  
**zwei** Zahlen gleicher Summe?

klar    immer noch „gleiche Summe  $\rightsquigarrow$  Korrektheit

aber    „3  $\rightsquigarrow$  2“ statt „2  $\rightsquigarrow$  1“  
**weniger Fortschritt    Ist das schlimm?**

# Wallace-Tree

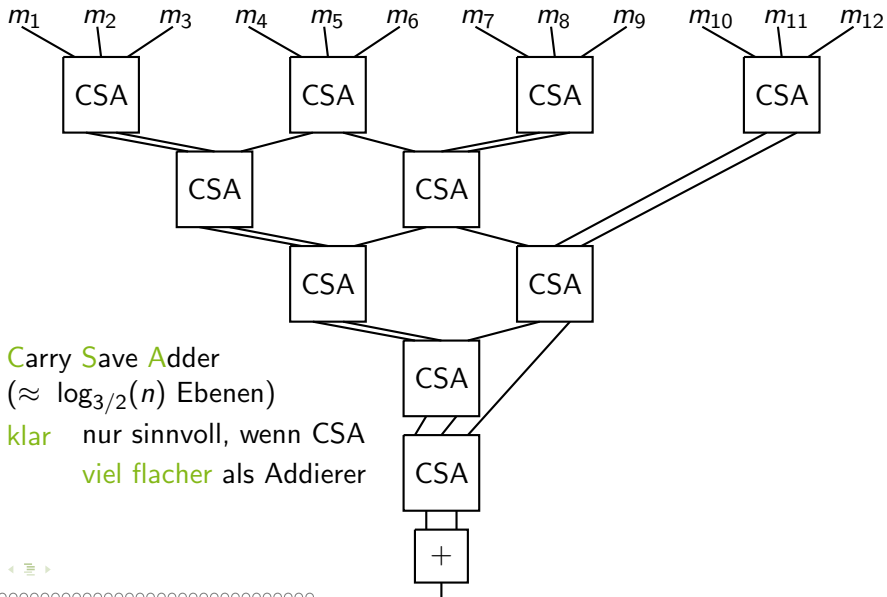

Carry Save Adder  
( $\approx \log_{3/2}(n)$  Ebenen)

klar nur sinnvoll, wenn CSA  
viel flacher als Addierer



# Korrektheit der CSA-Realisierung

aus Volladdierer  $x_i + y_i + z_i = 2u_i + v_i$

$$\begin{aligned}x + y + z &= \left( \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i \right) + \left( \sum_{i=0}^{n-1} y_i \cdot 2^i \right) + \left( \sum_{i=0}^{n-1} z_i \cdot 2^i \right) \\&= \sum_{i=0}^{n-1} ((x_i + y_i + z_i) \cdot 2^i) \\&= \sum_{i=0}^{n-1} ((2u_i + v_i) \cdot 2^i) \\&= \left( \sum_{i=0}^{n-1} u_i \cdot 2^{i+1} \right) + \left( \sum_{i=0}^{n-1} v_i \cdot 2^i \right)\end{aligned}$$

# Multiplikation mit Wallace-Tree

klar für drei  $n$ -Bit-Zahlen reichen  $n$  Volladdierer

also Größe  $5n$   
Tiefe  $3$

Gesamtgröße  $\sim n^2$

$$\text{Gesamttiefe} \approx \underbrace{3 \cdot \log_{3/2}(n)}_{\text{Wallce-Tree}} + \underbrace{2 \log_2(n)}_{\text{Addierer}} \approx 7,13 \log_2(n)$$

Fazit Multiplikation wesentlich „teurer“ als Addition,  
aber **nicht** wesentlich langsamer!