

# Rechnerstrukturen

Michael Engel und Peter Marwedel

TU Dortmund, Fakultät für Informatik

SS 2013

Hinweis: *Folien a. d. Basis von Materialien von Gernot Fink und Thomas Jansen*


13. Mai 2013

- 1 Sequenzielle Schaltungen
- Einleitung (Wiederholung)
  - Modellierung mit Automaten

- 2 Synchrone Schaltwerke
- Einleitung
  - Flip-Flops

- 3 Schaltwerk-Entwurf
- Einleitung
  - von Neumann-Addierwerk

# Eine konkrete sequenzielle Schaltung

 


Was passiert in dieser Schaltung?

x	y	$x \vee \bar{y}$
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

klar und immer so weiter...

natürlich in der Realität viel schneller  
darum heißt die Schaltung **Flimmerschaltung**

# Bi-stabile NAND-Kippstufe

 

Anmerkung  
heißt auch Latch

positiv kippt, flimmert nicht

negativ Verhalten hängt von Schaltzeiten der beiden Gatter ab

genauer beobachtet Verhalten hängt manchmal von Schaltzeiten der beiden Gatter ab

# Fazit der Analyse der bi-stabilen NAND-Kippstufe

1. Fall oberes NAND-Gatter schneller

$$P_{t+2\Delta} = \overline{R} \vee S \overline{Q}_t$$

$$Q_{t+2\Delta} = S \vee R Q_t$$

2. Fall unteres NAND-Gatter schneller

$$P_{t+2\Delta} = \overline{R} \vee S P_t$$

$$Q_{t+2\Delta} = S \vee R \overline{P}_t$$

also Wenn  $Q_t = \overline{P}_t$ , so ist das Verhalten stabil, von den Schaltzeiten der Gatter unabhängig.

also **Forderung**  $P_t \neq Q_t$

# Wertetabelle bi-stabile NAND-Kippstufe

$R_t$	$S_t$	oberes Gatter schneller		unteres Gatter schneller	
		$P_{t+2\Delta}$	$Q_{t+2\Delta}$	$P_{t+2\Delta}$	$Q_{t+2\Delta}$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	1	$\overline{Q_t}$	$Q_t$	$P_t$	$\overline{P_t}$

**Beobachtung** Wir müssen nur  $R = S = 0$  ausschließen.

$R_t$	$S_t$	$P_{t+2\Delta}$	$Q_{t+2\Delta}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	$P_t$	$\overline{P_t}$

- ▶  $(R, S) = (0, 1)$  setzt  $P = 1$
- ▶  $(R, S) = (1, 0)$  setzt  $P = 0$
- ▶  $(R, S) = (1, 1)$  lässt  $P$  unverändert

**Fazit** Bi-stabile NAND-Kippstufe realisiert 1-Bit-Speicher!

# Erstes Fazit zu sequenziellen Schaltungen

Bi-stabile NAND-Kippstufe realisiert 1-Bit-Speicher.

also

- ▶ Kreise in „Schaltnetzen“ manchmal sinnvoll
- ▶ neue Funktionalität
- ▶ Analyse schwierig

Wunsch    strukturierter Entwurf

# Automaten

Wunsch formales Modell eines Automaten

Was ist überhaupt ein Automat?

Beispiele

- ▶ Getränke-Automat
- ▶ einfache Ampelsteuerung
- ▶ Steuerung einer Waschmaschine

Gegenbeispiele

- ▶ Geldspielautomat  
wegen der Zufalls-Komponente
- ▶ Computer  
zu komplex
- ▶ Mensch  
für uns nicht formal beschreibbar



# Automatenmodell

## Grobbeschreibung

- ▶ verarbeitet eine Eingabe
- ▶ erzeugt eine Ausgabe
- ▶ ist in einem Zustand
- ▶ arbeitet in Takten
- ▶ arbeitet deterministisch (exakt vorhersagbar)

jetzt exakte, formale Beschreibung

# Definition Mealy-Automat

## Definiton 19

Ein **Mealy-Automat**  $M = (Q, q_0, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda)$  ist definiert durch:


- ▶ endliche Zustandsmenge  $Q$
- ▶ Startzustand  $q_0 \in Q$
- ▶ endliches Eingabealphabet  $\Sigma$
- ▶ endliches Ausgabealphabet  $\Delta$
- ▶ Zustandsüberföhrungsfunktion  $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
- ▶ Ausgabefunktion  $\lambda: Q \times \Sigma \rightarrow \Delta \cup \{\varepsilon\}$

In einem **Takt** mit aktuellem Zustand  $q$  und Eingabesymbol  $w$

- ▶ schreibt der Automat  $\lambda(q, w)$ ,
- ▶ wechselt der Automat in den Zustand  $\delta(q, w)$ .
 
# Beispiel Mealy-Automat

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}, \Sigma = \{0, 1\}, \Delta = \{a, b, c\}$$



Eingabe 0 1 0 0

Ausgabe a b a c

# Äquivalenz von Automaten

## Definition

Zwei Mealy-Automaten heißen **äquivalent**, wenn sie für jede Eingabe  $w \in \Sigma^*$  die gleiche Ausgabe  $a \in \Delta^*$  erzeugen.

**klar** Äquivalente Automaten können unterschiedlich groß sein.

**klar** Man wünscht sich möglichst kleine Automaten.

**Anmerkung** Komplexer Problemkreis,  
umfasst auch effiziente Minimierung von Automaten  
⇒ Näher i.d. Theoretischen Informatik (GTI/TIfAI)

**Hier:** noch ein anderes (ähnliches!) Automaten-Modell

# Definition Moore-Automat

## Definiton 20

Ein **Moore-Automat**  $M = (Q, q_0, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda)$  ist definiert durch:

- ▶ endliche Zustandsmenge  $Q$
- ▶ Startzustand  $q_0 \in Q$
- ▶ endliches Eingabealphabet  $\Sigma$
- ▶ endliches Ausgabealphabet  $\Delta$
- ▶ Zustandsüberföhrungsfunktion  $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$
- ▶ Ausgabefunktion  $\lambda: Q \rightarrow \Delta \cup \{\varepsilon\}$

In einem **Takt** mit aktuellem Zustand  $q$  und Eingabesymbol  $w$

- ▶ schreibt der Automat  $\lambda(\delta(q, w))$ ,
- ▶ wechselt der Automat in den Zustand  $\delta(q, w)$ .

**Unterschied** zum Mealy-Automaten: Ausgabe  $\leftrightarrow$  Zustand

# Mealy- und Moore-Automaten

**Beobachtung** Zu jedem Moore-Automaten gibt es einen äquivalenten Mealy-Automaten.

**denn** zu Moore-Automat  $A = (Q, q_0, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda)$   
ist Mealy-Automat  $A' = (Q, q_0, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda')$   
mit  $\lambda'(q, w) := \lambda(\delta(q, w))$   
**offensichtlich äquivalent**

**Beobachtung** Zu jedem Mealy-Automaten gibt es einen äquivalenten Moore-Automaten.


**denn** zu Mealy-Automaten  $A = (Q, q_0, \Sigma, \Delta, \delta, \lambda)$   
ist Moore-Automat  $A' = (Q', q'_0, \Sigma, \Delta, \delta', \lambda')$   
mit  $Q' := Q \times (\Delta \cup \{\varepsilon\})$ ,  $q'_0 := (q_0, \varepsilon)$ ,  
 $\delta'(q', w) = \delta'((q, v), w) := (\delta(q, w), \lambda(q, w))$ ,  
 $\lambda(\delta(q', w)) = \lambda'((q, v)) := v$   
**offensichtlich äquivalent**

# Einfacher Beispiel-Automat

**Aufgabe** einfache „Datenglättung“  
Filtere isolierte Bits aus Datenstrom aus.

**klar**  $\Sigma := \{0, 1\}$ ,  $\Delta := \{0, 1\}$


**Mealy-Automat**

 


**übrigens**  $Q := \{0, 1, ?\}$ ,  $q_0 := 0$

# Äquivalente Automaten „Bit-Filter“

Mealy-Automat

 


Moore-Automat

 




# Automaten und Schaltungen: Synchrone Schaltwerke

Erinnerung bi-stabile NAND-Kippstufe

 

$R_t$	$S_t$	$P_{t+2\Delta}$	$Q_{t+2\Delta}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	$P_t$	$\overline{P_t}$

 


$$Q = \{0, 1\}, q_0 = 0$$

$$\Sigma = \{01, 10, 11\}$$

$$\Delta = \{0, 1\}$$


# Vergleich Automat und NAND-Kippstufe

nicht getaktet

 

$R_t$	$S_t$	$P_{t+2\Delta}$	$Q_{t+2\Delta}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	$P_t$	$\overline{P_t}$

getaktet

 

$$Q = \{0, 1\}, q_0 = 0$$

$$\Sigma = \{01, 10, 11\}$$

$$\Delta = \{0, 1\}$$

# Synchrone Schaltwerke

ab jetzt getaktete Schaltwerke


also Führe Taktsignal  $T$  ein

verschiedene technische Möglichkeiten

- ▶ Pegelsteuerung: aktiv, wenn 1 anliegt
- ▶ positive Flankensteuerung: aktiv, wenn Wechsel von 0 nach 1
- ▶ negative Flankensteuerung: aktiv, wenn Wechsel von 1 nach 0

digital-logische Ebene technisches Detail ignorieren

# RS-Flip-Flop

 

R	S	Q
0	0	Q
0	1	1
1	0	0
1	1	nicht erlaubt


## Zustandstabelle NAND-Kippstufe

$R_t$	$S_t$	$P_{t+2\Delta}$	$Q_{t+2\Delta}$
0	0	nicht erlaubt	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	$\overline{Q_t}$	$Q_t$

## Wertetabelle NAND

x	y	$\overline{xy}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# D-Flip-Flop

 


R	S	Q
0	0	Q
0	1	1
1	0	0
1	1	nicht erlaubt

D	Q
0	0
1	1

Sinnlos? Verzögerung um 1 Takt

Name Delay

# JK-Flip-Flop

 


$R$	$S$	$Q$
0	0	$Q$
0	1	1
1	0	0
1	1	nicht erlaubt

$J$	$K$	$R$	$S$	$Q$
0	0	0	0	$Q$
0	1	$Q$	0	0
1	0	0	$\overline{Q}$	1
1	1	$Q$	$\overline{Q}$	$\overline{Q}$

positiv alle Eingaben erlaubt, sinnvolle Funktionalität, vielseitig

# T-Flip-Flop

 

J	K	Q
0	0	Q
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}$

T	Q
0	Q
1	$\overline{Q}$

Name Toggle

# Flip-Flops

Wir haben also hier 4 verschiedene Flip-Flop-Typen

Wozu brauchen wir eigentlich Flip-Flops?

klar Realisierung von Speicher

Was müssen wir für den Einsatz als Speicher wissen?

klar gezielte Änderung von Speicherinhalten

also Zustandstabellen eigentlich nicht interessant

besser Ansteuertabellen

etwas präziser

Zustandstabelle

Eingabe  $\Rightarrow$  Zustand

Ansteuertabelle

Ist-Zustand,  
Soll-Zustand  $\Rightarrow$  Eingabe

Anmerkung Ansteuertabellen können „don't care“ enthalten



# Ansteuertabelle D-Flip-Flop

## Zustandstabelle

$D$	$Q$
0	0
1	1

## Ansteuertabelle

$Q_{\text{alt}}$	$Q_{\text{neu}}$	$D$
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

**Beobachtung** Ansteuerung  $D$  vom alten Zustand unabhängig

# Ansteuertabelle T-Flip-Flop

## Zustandstabelle

$T$	$Q$
0	$Q$
1	$\overline{Q}$

## Ansteuertabelle

$Q_{\text{alt}}$	$Q_{\text{neu}}$	$T$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

**Beobachtung** Kenntnis des „alten“ Zustands erforderlich

# Ansteuertabelle RS-Flip-Flop

## Zustandstabelle

$R$	$S$	$Q$
0	0	$Q$
0	1	1
1	0	0
1	1	nicht erlaubt

## Ansteuertabelle

$Q_{\text{alt}}$	$Q_{\text{neu}}$	$R$	$S$
0	0	*	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	*

**Beobachtung** wenn Zustand nicht wechselt, gibt es **Freiheit** in der Ansteuerung

# Ansteuertabelle JK-Flip-Flop

## Zustandstabelle

$J$	$K$	$Q$
0	0	$Q$
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}$

## Ansteuertabelle

$Q_{\text{alt}}$	$Q_{\text{neu}}$	$J$	$K$
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0

**Beobachtung** immer Freiheit in der Ansteuerung

# Unvollständig definierte Ansteuerfunktionen

Wir haben für RS-Flip-Flops und JK-Flip-Flops  
nur partiell definierte Ansteuerfunktionen

Ist das ungünstig?

Nein!


Erinnerung Minimalpolynome für partiell definierte Funktionen

Erinnerung Realisierungen können wesentlich einfacher sein

Erinnerung Minimalpolynom für partiell definiertes  $f$   
durch PI für  $f_1$  und Überdeckung von  $f_0$
 
# Huffmann Schaltwerk-Modell


ein allgemeines, formales Schaltwerkmodell



**Beobachtung** führt Gelerntes über Schaltnetze, Flip-Flops und Automaten **sinnvoll** zusammen

# Huffmann Schaltwerk-Modell

etwas detaillierter

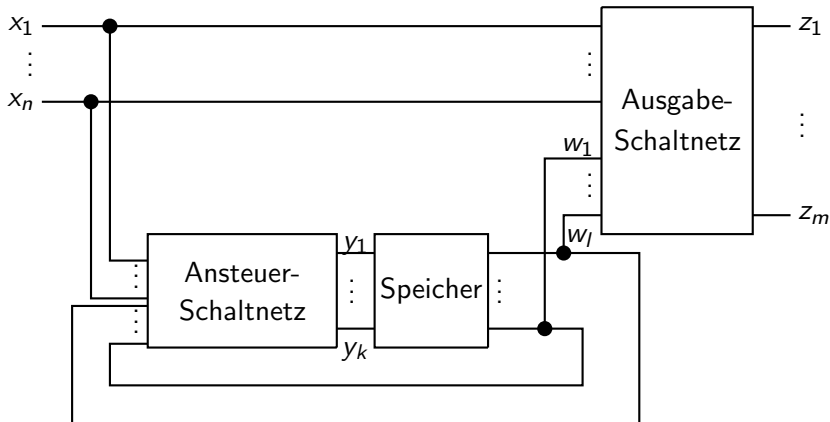

# Schaltwerk-Entwurf

Wunsch    strukturierter Schaltwerk-Entwurf

Was können wir überhaupt als Schaltwerk realisieren?

klar    alles, was als Automat beschrieben werden kann  
zum Beispiel

- ▶ Getränke-Automat
- ▶ Ampelsteuerung
- ▶ Waschmaschinen-Steuerung
- ▶ ...

Anmerkung    Heuristiken und Erfahrung sind wichtig



# Schritte beim Schaltwerk-Entwurf

0. Verstehen der Aufgabe
1. Spezifikation des Verhaltens (z. B. als Mealy-Automat)
2. Wahl der Coderierung von Eingaben, Zuständen, Ausgaben
3. Wertetabelle mit Eingaben, Zustand, Ausgaben, neuem Zustand
4. Wahl der Flip-Flop-Typen
5. Ergänzung der Wertetabelle um die Flip-Flop-Ansteuerung
6. Entwurf passender boolescher Funktionen
7. Entwurf passender Schaltnetze
8. Entwurf vollständiges getaktetes Schaltwerk

# Beispiel zum Schaltwerk-Entwurf

- zur Einführung ein „praktisches“ Beispiel
- hilfreich besonders gut verstandenes Problem
- Aufgabe Addition von zwei Betragzahlen
- Erinnerung wir haben

Verfahren	Größe	Tiefe
Schul-Methode	$\approx 5n$	$\approx 2n$
Carry-Look-Ahead	$\approx n^2$	$\approx 2 \log_2 n$

- jetzt klein und flach mit einem Schaltwerk  
aber extrem langsam

# Entwurf Addierwerk: Schritt 0

Schritt 0 verstehen der Aufgabe

Wunsch Summanden bitweise eingeben  
Summe bitweise erhalten

klar geht nur von rechts nach links

Was muss man sich merken?

klar nur den aktuellen Übertrag  
also 1 Bit

# Entwurf Addierwerk: Schritt 1


Schritt 1 Spezifikation des Verhaltens

Entscheidung Beschreibung durch Mealy-Automat

Eingabealphabet  $\Sigma = \{00, 01, 10, 11\}$

Ausgabealphabet  $\Delta = \{0, 1\}$

Zustandsmenge  $Q = \{0, 1\}$

 

# Entwurf Addierwerk: Schritt 2

Schritt 2 Wahl der Codierung: Eingaben, Zuständen, Ausgaben

klar im Allgemeinen (fast) jede Freiheit

hier kanonische Codierung naheliegend

	$q \in Q$	Codierung
Codierung von $Q$	0	0
	1	1
	$w \in \Sigma$	Codierung
Codierung von $\Sigma$	00	00
	01	01
	10	10
	11	11
	$w \in \Delta$	Codierung
Codierung von $\Delta$	0	0
	1	1

# Entwurf Addierwerk: Schritt 3

Schritt 3 Wertetabelle Eingaben, Zustand, neuer Zustand, Ausgaben

naheliegend Eingaben heißen  $x, y$   
alter Zustand heißt  $c_{alt}$   
neuer Zustand heißt  $c_{neu}$   
Ausgabe heißt  $s$

$c_{alt}$	$x$	$y$	$c_{neu}$	$s$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

# Entwurf Addierwerk: Schritt 4

Schritt 4 Wahl der Flip-Flop-Typen

Entscheidung JK-Flip-Flops

Anmerkung

- ▶ nicht viele überzeugende Gründe
- ▶ weil es besonders viele Freiheiten erlaubt
- ▶ weil der Zustandswechsel nichts nahelegt
- ▶ weil es oft benutzt wird

# Enturf Addierwerk: Schritt 5

## Schritt 5 Ergänzung der Wertetabelle um Flip-Flop-Ansteuerung

$c_{alt}$	$x$	$y$	$c_{neu}$	$s$	$J$	$K$
0	0	0	0	0	0	*
0	0	1	0	1	0	*
0	1	0	0	1	0	*
0	1	1	1	0	1	*
1	0	0	0	1	*	1
1	0	1	1	0	*	0
1	1	0	1	0	*	0
1	1	1	1	1	*	0

## Ansteuertabelle JK-Flip-Flop

$Q_{alt}$	$Q_{neu}$	$J$	$K$
0	0	0	*
0	1	1	*
1	0	*	1
1	1	*	0



# Entwurf Addierwerk: Schritt 6


## Schritt 6 Entwurf passender boolescher Funktionen

$c_{alt}$	$x$	$y$	$c_{neu}$	$s$	$J$	$K$
0	0	0	0	0	0	*
0	0	1	0	1	0	*
0	1	0	0	1	0	*
0	1	1	1	0	1	*
1	0	0	0	1	*	1
1	0	1	1	0	*	0
1	1	0	1	0	*	0
1	1	1	1	1	*	0

$$J(c_{alt}, x, y) = x y$$


$$K(c_{alt}, x, y) = \bar{x} \bar{y}$$
 
$$s(c_{alt}, x, y) = c_{alt} \oplus x \oplus y$$



# Entwurf Addierwerk: Schritt 7
 
## Schritt 7 Entwurf passender Schaltnetze




$$J(c_{alt}, x, y) = x y$$

$$K(c_{alt}, x, y) = \bar{x} \bar{y}$$

$$s(c_{alt}, x, y) = c_{alt} \oplus x \oplus y$$

# Entwurf Addierwerk: Schritt 8
 
## Schritt 8 Entwurf des vollständigen Schaltwerks



$$\begin{array}{r}
 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1 \\
 +\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1 \\
 \hline
 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0
 \end{array}$$

**Beobachtung** Eingabe (0,0) im letzten Takt wichtig

**Initialisierung?** Eingabe (0,0)

# Unser Addierwerk: Serien-Addierer

## Fazit

- ▶ addiert beliebig lange Betragszahlen
- ▶ ist sehr klein und flach
- ▶ ist sehr leicht zu initialisieren
- ▶ ist extrem langsam

Warum ist das Schaltwerk so langsam?

klar und bekannt wegen der Überträge

Müssen Überträge so lange dauern?

bekannt im Allgemeinen nicht (siehe Addierer)

aber Bei bit-weiser Eingabe schon!

# Über unsere Modelle

Wir wissen schon Überträge werden nur manchmal lange weitergereicht.

Kann man ein Schaltwerk bauen, das nur manchmal langsam ist?  
Problem unsere Automaten können das zunächst nicht

Beobachtung bei Mealy- und Moore-Automat bestimmt Länge der Eingabe die Anzahl der Rechentakte

darum Modifikation des Automatenmodells

neu Erlaube leere Eingabe  $\varepsilon$  und signalisiere Ende der Rechnung durch Rechenende-Zeichen

Beobachtung Das ist fundamental neu für uns.  
Rechenzeit kann von der Eingabe abhängen (nicht nur von der Eingabelänge).

# Auf dem Weg zum besseren Addierwerk

Wie wollen wir vorgehen?

**Beobachtung** Eingaben müssen sofort ganz zur Verfügung stehen  
sonst kann man nicht schneller sein

also Eingabealphabet  $\Sigma = \{0, 1\}^{2n}$

**Eingabe**  $x_{n-1}x_{n-2} \cdots x_1x_0y_{n-1}y_{n-2} \cdots y_1y_0 \in \{0, 1\}^{2n}$


**interpretieren als**

$$\begin{array}{cccc} x_{n-1} & x_{n-2} & \cdots & x_0 \\ + & y_{n-1} & y_{n-2} & \cdots & y_0 \end{array}$$


**bekannte Idee** zur Lösung  
Ersetze  $x$  und  $y$  durch  $x'$  und  $y'$  mit  $x + y = x' + y'$   
so lange, bis  $y' = 0$  gilt.
 
# Eine gute Idee verallgemeinern

**Erinnerung** Wir kennen das schon vom Halbaddierer...



 **klar** Das funktioniert auch für alle  $n$  Stellen parallel.



$$x'_3 \ x'_2 \ x'_1 \ x'_0 = s_3 \ s_2 \ s_1 \ s_0$$

$$\ddot{U} \ y'_3 \ y'_2 \ y'_1 \ y'_0 = c_3 \ c_2 \ c_1 \ c_0 \ 0$$

**Fortschritt?** in  $y$  hinten „neue“ 0

**also** nach  $\leq n$  Takten  $y = 0$

# Noch offene Fragen

Was ist mit dem  $\ddot{U}$ ?

klar potenziell kann in jedem Takt vorne ein Überlauf entstehen

Also bis zu  $n$  Überläufe speichern?

zum Glück nein

Wir wissen höchstens 1 Überlauf insgesamt

Wann ist die Rechnung fertig?

klar Rechnung fertig  $\Leftrightarrow y = 0$

also „done“  $d = \overline{y_0 \vee y_1 \vee \dots \vee y_{n-1}} = \neg \bigvee_{i=0}^{n-1} y_i$

jetzt unsere Ideen zusammensetzen