

Rechnerstrukturen

Michael Engel und Peter Marwedel

TU Dortmund, Fakultät für Informatik

WS 2013/14

- 1 Boolesche Funktionen und Schaltnetze
- 2 KV-Diagramme (Wiederholung)
- 3 Algorithmus von Quine und McCluskey (Wiederholung)
- 4 Unvollständig definierte Funktionen
 - Einleitung
 - Minimalpolynome für partiell definierte Funktionen
- 5 Hazards
 - Einleitung
 - Schaltungshazards
- 6 Programmierbare Bausteine
 - Einleitung
 - Einsatz von PLAs

Minimalpolynombestimmung mit KV-Diagramm

Wieso suchen wir eigentlich Minimalpolynome?

Aufgabe Bestimme für $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ ein Minimalpolynom.

Vorgehen

1. Eintragen der Funktion ins KV-Diagramm
2. Finden aller maximaler Zweierpotenz-Rechtecke
3. Finden eines Primimplikanten für jedes Rechteck
4. Finden einer Überdeckung aller Einsen durch eine minimale Monomauswahl

jetzt noch ein **Beispiel**

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ mit $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

Eintragen der Funktion ins KV-Diagramm

$f: \{0,1\}^4 \rightarrow \{0,1\}$ mit $(\overset{0}{1}, \overset{1}{0}, \overset{2}{1}, \overset{3}{1}, \overset{4}{0}, \overset{5}{1}, \overset{6}{0}, \overset{7}{1}, \overset{8}{0}, \overset{9}{1}, \overset{10}{0}, \overset{11}{1}, \overset{12}{0}, \overset{13}{0}, \overset{14}{1}, \overset{15}{1})$

$x_1 \ x_2$

| | | | | |
|----|----|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 00 | 1 | | | |
| 01 | | 1 | | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | | 1 | |

$x_3 \ x_4$

- 0 = (00 00)₂
- 1 = (00 01)₂
- 2 = (00 10)₂
- 3 = (00 11)₂
- 4 = (01 00)₂
- 5 = (01 01)₂
- 6 = (01 10)₂
- 7 = (01 11)₂
- 8 = (10 00)₂
- 9 = (10 01)₂
- 10 = (10 10)₂
- 11 = (10 11)₂
- 12 = (11 00)₂
- 13 = (11 01)₂
- 14 = (11 10)₂
- 15 = (11 11)₂


Finden aller maximaler Zweierpotenz-Rechtecke

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ mit $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

| | $x_1 x_2$ | | | |
|-----------|-----------|----|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| $x_3 x_4$ | 00 | | | |
| | 01 | | | |
| | 11 | | | |
| | 10 | | | |

Finden eines Primimplikanten für jedes Rechteck

 $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ mit $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$



Überdeckung aller Einsen durch minimale Monomauswahl

$f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$ mit $(1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1)$

| | | $x_1 x_2$ | | | |
|-----------|----|-----------|----|----|----|
| | | 00 | 01 | 11 | 10 |
| $x_3 x_4$ | 00 | 1 | | | |
| | 01 | | 1 | | 1 |
| | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 10 | 1 | | 1 | |

- $x_3 x_4$ beste Wahl
- $\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$
- $\overline{x_1} x_2 x_4$ erforderlich
- $x_1 x_2 x_3$ erforderlich
- $x_1 \overline{x_2} x_4$ erforderlich
- $\overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4}$ erforderlich

also $x_3 x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 \overline{x_2} x_4 \vee \overline{x_1} \overline{x_2} \overline{x_4}$
 Minimalpolynom

Fazit KV-Diagramme

Mit KV-Diagrammen effizient beide Schritte zur Minimalpolynomberechnung durchführbar

1. Bestimmung aller Primimplikanten
 2. Bestimmung einer minimalen Überdeckung
- für Funktionen $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ für $n \in \{3, 4\}$

klar Das reicht nicht aus.

Wie bestimmen wir Minimalpolynome für $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ für größeres n ?

klar Wir suchen einen Algorithmus.

Der Algorithmus von Quine und McCluskey

Willard van Orman Quine (1955)

Edward J. McCluskey (1956)

Algorithmus von Quine/McCluskey

Eingabe Fkt. f als Liste aller Minterme zu einschlägigen Indizes

Ausgabe Minimalpolynom zu f

1. Berechne PI, Menge aller Primimplikanten von f .
2. Berechne minimale f überdeckende Auswahl aus PI.

Algorithmus von Quine/McCluskey: Erster Teil

Algorithmus 11 (Berechnung von PI)

Eingabe L_0 : Liste aller Minterme zu einschlägigen Indizes von f

Ausgabe PI: Menge aller Primimplikanten zu f

1. $i := 0$; PI := \emptyset
2. So lange $L_i \neq \emptyset$
3. $L_{i+1} := \{m \mid \exists x: \{m x, m \bar{x}\} \subseteq L_i\}$ (Resolution)
4. PI := PI $\cup \{m \in L_i \mid m \text{ hat keine echte Verkürzung in } L_{i+1}\}$
5. $i := i + 1$
6. Ausgabe PI

Beispiel PI-Berechnung

1. $i := 0$; $PI := \emptyset$
2. So lange $L_i \neq \emptyset$
3. $L_{i+1} := \{m \mid \exists x: \{m x, m \bar{x}\} \subseteq L_i\}$
4. $PI := PI \cup \{m \in L_i \mid m \text{ hat keine echte Verkürzung in } L_{i+1}\}$
5. $i := i + 1$
6. Ausgabe PI

$$PI = \{\overline{x_1} \overline{x_2} x_3, \overline{x_1} x_2 x_4, x_1 \overline{x_2} x_4, x_1 x_2 x_3, x_3 x_4\}$$

$$L_0 = \{\overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \overline{x_4}, \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 x_4, \overline{x_1} x_2 \overline{x_3} x_4, \overline{x_1} x_2 x_3 x_4, \\ x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4, x_1 \overline{x_2} x_3 x_4, x_1 x_2 x_3 \overline{x_4}, x_1 x_2 x_3 x_4\}$$

$$L_1 = \{\overline{x_1} \overline{x_2} x_3, \overline{x_1} x_3 x_4, \overline{x_2} x_3 x_4, \overline{x_1} x_2 x_4, x_2 x_3 x_4, x_1 \overline{x_2} x_4, \\ x_1 x_3 x_4, x_1 x_2 x_3\}$$

$$L_2 = \{x_3 x_4\}$$

$$L_3 = \emptyset$$

Der Algorithmus von Quine und McCluskey

Algorithmus von Quine/McCluskey

Eingabe Fkt. f als Liste aller Minterme zu einschlägigen Indizes

Ausgabe Minimalpolynom zu f

1. Berechne PI, Menge aller Primimplikanten von f . ✓
2. Berechne minimale f überdeckende Auswahl aus PI.

schwieriges kombinatorisches Problem

nur heuristische Lösung
mit gewissen Freiheitsgraden

Das Überdeckungsproblem

Aufgabe Finde minimale Überdeckung von f mit PI.

PI-Tafel

- ▶ eine Zeile für jeden Primimplikanten
- ▶ eine Spalte für jede Eins-Eingabe
- ▶ Eintrag =
$$\begin{cases} 1 & \text{Primimplikant überdeckt Eins-Eingabe} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

klar PI-Tafel meist **riesig groß**

klar verkleinern

dazu Verkleinerungsregeln

Freiheit durch

- ▶ Reihenfolge der Regelanwendung
- ▶ Art der Regelanwendung

Problem Lösung oft trotzdem **nicht** ablesbar

Lösung Backtracking oder Heuristiken

Beispiel PI-Tafel

| | 0010 | 0011 | 0101 | 0111 | 1001 | 1011 | 1110 | 1111 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$ | 1 | 1 | | | | | | |
| $x_3 x_4$ | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| $\overline{x_1} x_2 x_4$ | | | 1 | 1 | | | | |
| $x_1 x_2 x_3$ | | | | | | | 1 | 1 |
| $x_1 \overline{x_2} x_4$ | | | | | 1 | 1 | | |

<

Streichung überdeckender Spalten

Beispiel PI-Tafel

| | 0010 | 0101 | 0111 | 1001 | 1011 | 1110 | 1111 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| $\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$ | 1 | | | | | | |
| $x_3 x_4$ | | | 1 | | 1 | | 1 |
| $\overline{x_1} x_2 x_4$ | | 1 | 1 | | | | |
| $x_1 x_2 x_3$ | | | | | | 1 | 1 |
| $x_1 \overline{x_2} x_4$ | | | | 1 | 1 | | |

<

Streichung überdeckender Spalten

Beispiel PI-Tafel

| | 0010 | 0101 | 1001 | 1011 | 1110 | 1111 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| $\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$ | 1 | | | | | |
| $x_3 x_4$ | | | | 1 | | 1 |
| $\overline{x_1} x_2 x_4$ | | 1 | | | | |
| $x_1 x_2 x_3$ | | | | | 1 | 1 |
| $x_1 \overline{x_2} x_4$ | | | 1 | 1 | | |

<

Streichung überdeckender Spalten

Beispiel PI-Tafel

| | 0010 | 0101 | 1001 | 1110 | 1111 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| $\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$ | 1 | | | | |
| $x_3 x_4$ | | | | | 1 |
| $\overline{x_1} x_2 x_4$ | | 1 | | | |
| $x_1 x_2 x_3$ | | | | 1 | 1 |
| $x_1 \overline{x_2} x_4$ | | | 1 | | |

Streichung überdeckter Zeilen

Beispiel PI-Tafel

| | 0010 | 0101 | 1001 | 1110 | 1111 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| $\overline{x_1} \overline{x_2} x_3$ | 1 | | | | |
| $\overline{x_1} x_2 x_4$ | | 1 | | | |
| $x_1 x_2 x_3$ | | | | 1 | 1 |
| $x_1 \overline{x_2} x_4$ | | | 1 | | |

Kernimplikanten-Zeilen

also $f(x_1, \dots, x_4) = \overline{x_1} \overline{x_2} x_3 \vee \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_1 x_2 x_3 \vee x_1 \overline{x_2} x_4$

Unvollständig definierte Funktionen

formal $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1, *\}$

Bedeutung $f(x) = *$ Funktionswert für x egal (“*don't care*”)

klar Schaltnetz realisiert immer eine
„normale“ boolesche Funktion

Definition

$f': \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ heißt **Realisierung** (oder auch **Erweiterung**)
von $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1, *\}$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \{0, 1\}^n: (f'(x) = f(x)) \vee (f(x) = *)$$

klar größere Freiheiten

Wie nutzen wir die?

Wahl der Realisierung

Wunsch Finde Realisierung f' mit minimalem Minimalpolynom.

nützliche Begriffe

- ▶ **minimale Erweiterung f_0 von f**

$$f_0(x) := \begin{cases} f(x) & \text{falls } f(x) \in \{0, 1\} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

- ▶ **maximale Erweiterung f_1 von f**

$$f_1(x) := \begin{cases} f(x) & \text{falls } f(x) \in \{0, 1\} \\ 1 & \text{sonst} \end{cases}$$

Über extreme Erweiterungen

Beobachtungen

- ▶ Primimplikanten von f_0 sind **keine** echten Verkürzungen von Primimplikanten von f_1
- ▶ Primimplikanten von f_1 **können** echte Verkürzungen von Primimplikanten von f_0 sein

Warum?

klar zusätzliche Einsen verkürzen Primimplikanten höchstens

Also hat f_1 das kürzere Minimalpolynom?

So allgemein gilt das nicht!

denn f_1 kann viel mehr Primimplikanten haben

Über unvollständige definierte Funktionen

Satz 12

Minimalpolynome einer unvollständig definierten Funktion $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1, *\}$ enthalten ausschließlich Primimplikanten von f_1 .

Beweis Sei $p = m_1 \vee m_2 \vee \dots \vee m_k$ Minimalpolynom von f .

Beobachtung p ist Realisierung von f .

Sei m_i beliebiger Primimplikant in p .

Beobachtung m_i ist Implikant von f_1 .

denn $m_i(x) = 1 \Rightarrow (f(x) = 1) \vee (f(x) = *) \Rightarrow f_1(x) = 1$

also Verkürzung m' von m_i ist Primimplikant von f_1

aber Ersetzen wir m_i in p durch m' , erhalten wir Polynom für f

klar m' kann nicht echte Verkürzung von m_i sein, sonst wäre p nicht Minimalpolynom zu f

also m_i Primimplikant von f_1

Minimalpolynome unvollständig definierter Funktionen

Algorithmus

1. Berechne Menge aller Primimplikanten $PI(f_1)$ zu f_1 .
2. Berechne minimale Überdeckung von f_0 durch Monome aus $PI(f_1)$.

also algorithmisch keine neuen Probleme

Einwand Vielleicht lässt sich f_0 gar nicht so überdecken?

Beobachtung Überdeckung von Nullen von f_0 **unproblematisch**

Wieso eigentlich?

Primimplikanten von f_1 können nur Einsen oder *don't cares* von f überdecken!

Hazards

ärgerlich, aber unvermeidlich Abweichungen zwischen
Modell und Realität

Das gilt auch für technisch realisierte Schaltnetze.

Was passiert, wenn die Eingabe wechselt?

klar Die Ausgabe kann wechseln.

Wunsch

- ▶ wenn f die Ausgabe wechselt, wechselt das Schaltnetz genau einmal seine Ausgabe
- ▶ wenn f die Ausgabe nicht wechselt, wechselt das Schaltnetz seine Ausgabe nicht

Realität Schaltnetz kann Ausgabe „zwischen durch“ wechseln.

Das heißt Hazard.

Hazards: Begriffe

Hazards sind

- ▶ **statisch** Ausgabewert soll gleich bleiben, ändert sich aber.
- ▶ **dynamisch** Ausgabewert soll sich ändern, ändert sich aber mehrfach.
- ▶ **Funktionshazard** „schon in der Funktionsdefinition enthalten“
- ▶ **Schaltungshazard** Hazard, der kein Funktionshazard ist

also vier verschiedene Fälle

Statischer Funktionshazard

Definition

$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ hat **statischen Funktionshazard**, wenn es $a = a_1 a_2 \cdots a_n \in \{0, 1\}^n$ und $b = b_1 b_2 \cdots b_n \in \{0, 1\}^n$ mit $a \neq b$ und $f(a) = f(b)$ gibt, sowie $c = c_1 c_2 \cdots c_n \in \{0, 1\}^n$ mit $c_i \in \{a_i, b_i\}$ für alle $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ und $f(c) \neq f(a)$.

Beispiel

| x_1 | x_2 | x_3 | $f(x_1, x_2, x_3)$ |
|-------|-------|-------|--------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

$a = 000, f(a) = 1$

$c = 010, f(c) = 0$

$b = 011, f(b) = 1$

| | $x_1 x_2$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|-----------|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 1 | 1 | | 1 | | |

A red dot is located at the intersection of the row for $x_3=0$ and the column for $x_1 x_2=01$. An orange arrow points from the '1' in the cell $(x_3=0, x_1 x_2=00)$ to the red dot, and another orange arrow points from the red dot down to the '1' in the cell $(x_3=1, x_1 x_2=01)$.

Dynamischer Funktionshazard

Definition

$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ hat **dynamischen Funktionshazard**, wenn es $a, b \in \{0, 1\}^n$ mit $a \neq b$ und $f(a) \neq f(b)$ gibt, sowie $c = c_1 c_2 \cdots c_n$ und $c' = c'_1 c'_2 \cdots c'_n$ mit $c_i \in \{a_i, b_i\}$, $c'_i \in \{c_i, b_i\}$ ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$) und $f(c) \neq f(a)$ sowie $f(c) \neq f(c')$.

Beispiel

| x_1 | x_2 | x_3 | $f(x_1, x_2, x_3)$ |
|-------|-------|-------|--------------------|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

$$a = 000, f(a) = 1$$

$$c = 001, f(c) = 0$$

$$c' = 011, f(c') = 1$$

$$b = 111, f(b) = 0$$

| | x_1 | x_2 | | |
|---|-------|-------|----|----|
| | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 1 | | 1 | |
| 1 | ● | 1 | 0 | |

Diagram illustrating a dynamic functional hazard. The truth table shows the function value for inputs x_1 and x_2 (rows) and x_3 (columns). The value 1 is shown for $(x_1, x_2) = (0, 0)$ and $(1, 1)$. The value 0 is shown for $(1, 0)$. A red circle highlights the value 1 at $(1, 0)$, and an orange arrow points to the value 0 at $(1, 1)$, indicating a hazard.

Zusammenfassung: Statische/Dynamische Hazards

Wir haben korrektes Schaltnetz S für f .

Wir betrachten Eingabewechsel von a auf b .

1. Funktionswert bleibt gleich: $f(a) = f(b)$
Am Ausgang von S liegt kurzzeitig ein anderer Wert an.
statischer Hazard
2. Funktionswert ändert sich: $f(a) \neq f(b)$
Am Ausgang von S ändert sich der Wert mehrfach.
dynamischer Hazard

Weitergehende Klassifikation

- ▶ Manche Hazard heißen Funktionshazards.
- ▶ Die übrigen Hazards heißen Schaltungshazards.

Wie kommt es zum Funktionshazard?

Betrachte Eingabewechsel von a nach b mit
entweder $f(a) = f(b)$ **statisch**
oder $f(a) \neq f(b)$ **dynamisch**

Es gibt **statisch**: 1 andere Eingabe c
dynamisch: 2 andere Eingaben c, c'

zwischen a und b ,
so dass der Funktionswert beim Weg von a nach b

statisch über c wechselt
dynamisch über c und c' mehrfach wechselt

zentral andere Eingaben echt „dazwischen“

Was bedeutet „dazwischen“?


in Bezug auf Eingabewechsel

- ▶ Wertänderung einiger Eingabebits (alle Bits mit $a_i \neq b_i$)
- ▶ nicht völlig gleichzeitig
- ▶ also „dazwischen“ = kann als Zwischenschritt bei Wertänderung der Eingabebits vorkommen

beim Blick auf KV-Diagramm

- ▶ auf einem kürzesten Weg von a nach b

Kürzeste Wege im KV-Diagramm

 

Beobachtung 3 Bits verschieden
kürzeste Wege haben Länge 3
(i.a.: n unterschiedliche Bits \Rightarrow kürzeste Weglänge = n)

Funktionshazards

klar Funktionshazards sind in Realisierungen von Schaltnetzen nicht zu vermeiden

zur Kenntnis nehmen Es gibt Hazards.

für uns interessanter Schaltungshazards

Definition Schaltungshazard Funktion hat bezüglich a, b keinen Hazard, Schaltnetz aber schon

Fragen

1. Wie kann das passieren?
2. Kann man das vermeiden?

Definition Schaltungshazard

Definition

Schaltnetz S für f hat einen **statischen Schaltungshazard**, wenn es $a, b \in \{0, 1\}^n$ gibt, so dass f bezüglich a, b keinen statischen Funktionshazard hat, aber beim Eingabewechsel von a nach b am Ausgang von S **nicht notwendig** stabil $f(a)$ anliegt.

Definition

Schaltnetz S für f hat einen **dynamischen Schaltungshazard**, wenn es $a, b \in \{0, 1\}^n$ gibt, so dass f bezüglich a, b keinen dynamischen Funktionshazard hat, aber beim Eingabewechsel von a nach b am Ausgang von S mehr als ein Funktionswertwechsel **auftreten kann**.

Beachte: Auftreten nicht garantiert!

Beispiel statischer Schaltungshazard

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 \vee \overline{x_2} x_3$$


| x_1 | x_2 | x_3 | $f(x_1, x_2, x_3)$ |
|-------|-------|-------|--------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

$$a = 111, f(a) = 1$$

$$b = 101, f(b) = 1$$

klar kein Funktionshazard

Gar kein c zwischen a und b!

 

Vermeidung von Schaltungshazards

Wir konzentrieren uns auf

- ▶ statische Schaltungshazards,
- ▶ Schaltnetze, die direkt Polynome realisieren.

Sind in solchen Schaltnetzen Schaltungshazards ganz vermeidbar?

gute Nachricht ja

schlechte Nachricht nicht kostenlos

Wie vermeidet man statische Schaltungshazards?

Satz

Sei S ein Schaltnetz, das direkt ein Polynom p einer booleschen Funktion f realisiert. S hat genau dann keinen statischen Schaltungshazard, wenn S für jeden Primimplikanten von f ein Und-Gatter enthält.

Beweis durch Widerspruch:

statischer Schaltungshazard \Leftrightarrow ein Primimplikant fehlt

Beweisstrategie

1. **Beweise:** statischer Schaltungshazard \Rightarrow ein Primimplikant fehlt
2. **Beweise:** Primimplikant fehlt \Rightarrow statischer Schaltungshazard

Hazard \Rightarrow Primimplikant fehlt

Voraussetzungen

- ▶ Es gibt statischen Hazard bezüglich a und b .
- ▶ Es gibt keinen Funktionshazard bezüglich a und b .
- ▶ a und b unterscheiden sich in genau einem Bit

1. Fall $f(a) = f(b) = 0$

klar alle Und-Gatter permanent 0

also Wert am Ausgang permanent 0

also kein Hazard ✓

2. Fall $f(a) = f(b) = 1$

Sei m_a Minterm zu a , m_b Minterm zu b

Beobachtung \exists Monom m , Variable x : $\{m_a, m_b\} = \{m x, m \bar{x}\}$

klar m ist Implikant von f

also S enthält Und-Gatter für Verkürzung m' von m

Beobachtung Dieses Und-Gatter ist permanent 1 (da unabh. von x).

also Wert am Ausgang permanent 1

also kein Hazard ✓_{37/61}

Primimplikant fehlt \Rightarrow Hazard

Voraussetzungen

- ▶ S realisiert direkt Polynom p für f
- ▶ \exists Primimplikant m von f : kein Und-Gatter für m in S

Definiere Eingaben a und b .

- ▶ $x_i \in m \rightsquigarrow a_i = b_i = 1$
- ▶ $\bar{x}_i \in m \rightsquigarrow a_i = b_i = 0$
- ▶ sonst $\rightsquigarrow a_i = 0, b_i = 1$

Beobachtung $m(a) = m(b) = 1$

also $f(a) = f(b) = 1$

Beobachtung kein Hazard \Leftrightarrow ein Und-Gatter permanent 1

klar So ein Und-Gatter realisiert Verkürzung von m .

also So ein Und-Gatter gibt es in S nicht.

also Hazard



Zusammenfassung: Hazards

Fazit Hazards

- ▶ Hazards sind ärgerlich.
Wann liegt der richtige Funktionswert vor?
- ▶ Funktions hazards sind so nicht vermeidbar.
- ▶ Statische Schaltung hazards können mit zusätzlichem Aufwand vermieden werden.
- ▶ Eine grundsätzliche Lösung ist wünschenswert.

mögliche grundsätzliche Lösung: Taktung der Schaltung \Rightarrow später

Realisierung von Schaltnetzen

Gedanken zur Anwendung

1. Problem
2. boolesche Funktion
3. Schaltnetz-Entwurf
4. Schaltnetz-Realisierung

Realisierungen

- ▶ hoch-integrierte Schaltung
teuer Lohnt sich nur bei großen Stückzahlen.
- ▶ direkte Umsetzung mit Gattern
umständlich

Realisierung mit Gattern


Datenblatt von Texas Instruments (www.ti.com)

74AC11008 QUADRUPLE 2-INPUT POSITIVE-AND GATE

SCAS014C – AUGUST 1987 – REVISED APRIL 1996

- Flow-Through Architecture Optimizes PCB Layout
- Center-Pin V_{CC} and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- EPIC™ (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1- μ m Process
- 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Thin Shrink Small-Outline (PW) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)

D, N, OR PW PACKAGE
(TOP VIEW)

 

description

This device contains four independent 2-input AND gates. It performs the Boolean function $Y = A \cdot B$ or $Y = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ in positive logic.

The 74AC11008 is characterized for operation from -40°C to 85°C.

FUNCTION TABLE
(each gate)

| INPUTS | | OUTPUT |
|--------|---|--------|
| A | B | Y |
| H | H | H |
| L | X | L |
| X | L | L |

Alternative Realisierung

- ▶ massenhaft produzierte
- ▶ darum **preisgünstige**
- ▶ nach der Fertigstellung in ihrer Funktion noch beeinflussbare
- ▶ **funktional vollständige**
- ▶ also **universelle** Standardbausteine

Programmable Logic Array (PLA)

Varianten PAL, PROM, FPGA, ...
(zum Teil eingeschränkte Funktionalität)

Programmable Logic Array (PLA)

Datenblatt von Lattice (www.latticesemi.com)




GAL6001

High Performance E²CMOS FPLA
Generic Array Logic™

Features

- HIGH PERFORMANCE E²CMOS® TECHNOLOGY
 - 30ns Maximum Propagation Delay
 - 27MHz Maximum Frequency
 - 12ns Maximum Clock to Output Delay
 - TTL Compatible 16mA Outputs
 - UltraMOS® Advanced CMOS Technology
- LOW POWER CMOS
 - 90mA Typical I_{cc}
- E² CELL TECHNOLOGY
 - Reconfigurable Logic
 - Reprogrammable Cells
 - 100% Tested/100% Yields
 - High Speed Electrical Erasure (<100ms)
 - 20 Year Data Retention
- UNPRECEDENTED FUNCTIONAL DENSITY
 - 78 x 64 x 36 FPLA Architecture
 - 10 Output Logic Macrocells
 - 8 Buried Logic Macrocells
 - 20 Input and I/O Logic Macrocells
- HIGH-LEVEL DESIGN FLEXIBILITY
 - Asynchronous or Synchronous Clcking
 - Separate State Register and Input Clock Pins
 - Functional Superset of Existing 24-pin PAL® and FPLA Devices


Functional Block Diagram

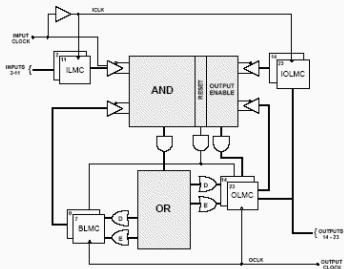

Macrocell Names

| | |
|-------|------------------------|
| ILMC | INPUT LOGIC MACROCELL |
| IOLMC | I/O LOGIC MACROCELL |
| BLMC | BURIED LOGIC MACROCELL |
| OLMC | OUTPUT LOGIC MACROCELL |


PLA Grundbausteine

 


| Name | Typ | f ₁ (x, y) | f ₂ (x, y) |
|----------------------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Identer | 0 | y | x |
| Addierer | 1 | $x \vee y$ | x |
| Multiplizierer | 2 | y | $x y$ |
| Negat-Multiplizierer | 3 | y | $x \bar{y}$ |

klar funktional vollständig

PLA

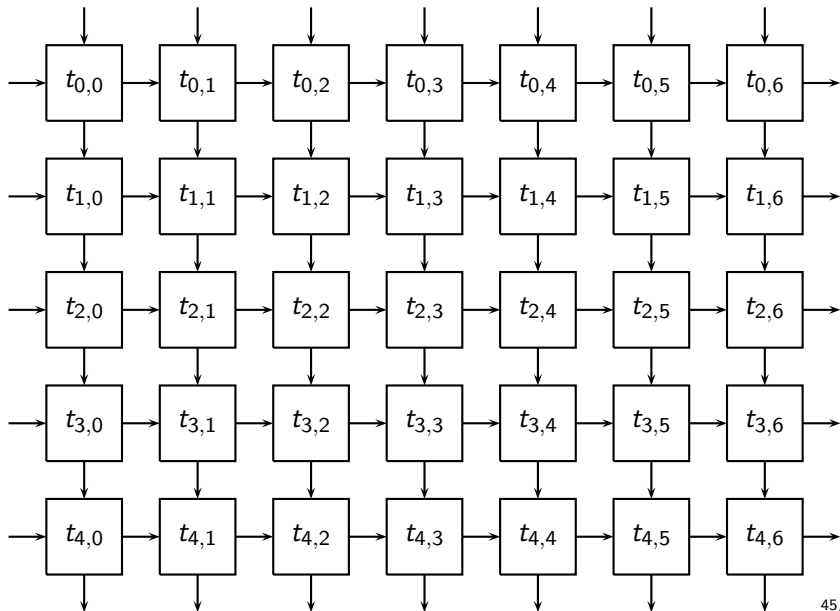

 PLA für $f: \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$



Wie wählt man die Bausteintypen?

PLA: Bausteinwahl

klar jede Funktion als Polynom darstellbar

Erinnerung Polynom = Disjunktion einiger Monome

erster Schritt


Wie realisieren wir Monome?

exemplarisch am Beispiel $x_1 \overline{x_2} x_4$

PLA: Monomrealisierung

Beispiel Monom $x_1 \bar{x}_2 x_4$

Erinnerung

 

| Name | Typ | $f_r(o, l)$ | $f_u(o, l)$ |
|----------------------|-----|-------------|-------------|
| Identer | 0 | l | o |
| Addierer | 1 | $o \vee l$ | o |
| Multiplizierer | 2 | l | $o l$ |
| Negat-Multiplizierer | 3 | l | $o \bar{l}$ |


also jedes Monom leicht realisierbar

- ▶ falls Variable fehlt Typ 0
- ▶ falls x_i vorkommt Typ 2
- ▶ falls \bar{x}_i vorkommt Typ 3

PLA: Polynomrealisierung

gesehen für $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$
 k verschiedene Monome m_1, m_2, \dots, m_k
 in n Zeilen und k Spalten realisierbar

 Wie können wir f realisieren, z. B. $f = m_1 \vee m_2 \vee m_4$?



Ist das sinnvoll?


klar für
 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$

nicht
 aber für
 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$
 schon

| Name | Typ | $f_r(o, l)$ | $f_u(o, l)$ |
|----------------------|-----|-------------|-------------|
| Identer | 0 | l | o |
| Addierer | 1 | $o \vee l$ | o |
| Multiplizierer | 2 | l | $o l$ |
| Negat-Multiplizierer | 3 | l | $o \bar{l}$ |

PLA: Ein konkretes Beispiel

 Beispiel $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \overline{x_1} x_2 x_4 \vee x_2 x_3 x_4 \vee \overline{x_1} x_3 x_4 \vee \overline{x_2} x_3$



Fazit zur PLA-Nutzung

also Wir können jede Funktion $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$,
für deren Polynom insgesamt k Implikanten ausreichen,
mit einem PLA mit $n + m$ Zeilen und k Spalten realisieren.

klar Wir wünschen uns k klein.

dafür Minimalpolynome

Wie findet man Minimalpolynome für Funktionen
 $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$?

Minimalpolynome für $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$

Notation statt $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$
 (f_1, f_2, \dots, f_m) mit $f_i: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$
für $i \in \{1, 2, \dots, m\}$

Definition Ein **Minimalpolynom** für $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$
ist (p_1, p_2, \dots, p_m) mit minimalen Kosten,
dabei ist p_i Polynom für f_i . Bei den Kosten
zählen mehrfach vorkommende Monome nur einmal.

Also suchen wir Minimalpolynome p_i für f_i ? **Nein!**

Beispiel $p_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_3 \vee \overline{x_2} x_3$ ist Minimalpolynom
 $p_2(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} x_2 \vee x_2 x_3$ ist Minimalpolynom

$p'_1(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 x_3 \vee \overline{x_2} x_3$ stellt auch p_1 dar
 $p'_2(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1} x_2 \vee x_1 x_2 x_3$ stellt auch p_2 dar

Gesamtkosten $(p_1, p_2) = (n + m) \times k = (3 + 2) \times 4$

Gesamtkosten $(p'_1, p'_2) = (n + m) \times k' = (3 + 2) \times 3$

Monome für Minimalpolynome für

$$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^k$$

Welche Monome übernehmen die Rolle der Primimplikanten?

Definition Ein Monom m ist ein **multipler Primimplikant** von $f = (f_1, f_2, \dots, f_k)$ mit $f_i: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$, wenn m Primimplikant von $\bigwedge_{i \in I} f_i$ ist für eine nicht-leere Menge $I \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$.

Theorem Minimalpolynome für $f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^k$ enthalten nur multiple Primimplikanten von f .

Beweis und **Algorithmus** zur Berechnung \rightarrow Skript

Multiple Primimplikanten berechnen

Wie finden wir alle multiplen Primimplikanten?

Theorem $m \in \text{PI} \left(\bigwedge_{i \in I} f_i \right) \Rightarrow \forall i \in I : \exists m_i \in \text{PI}(f_i) : m = \bigwedge_{i \in I} m_i$

Beweis

klar $m \in \text{PI} \left(\bigwedge_{i \in I} f_i \right)$ ist für alle $i \in I$ Implikant von f_i

Sei $m_i \in \text{PI}(f_i)$ Verkürzung von m ($i \in I$)

klar $\bigwedge_{i \in I} m_i$ ist Verkürzung von m

weil $m \in \text{PI} \left(\bigwedge_{i \in I} f_i \right)$, kann $\bigwedge_{i \in I} m_i$ keine echte Verkürzung von m sein

also $\bigwedge_{i \in I} m_i = m$



Berechnung aller multipler Primimplikanten

Algorithmus

berechnet für $I \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$ die Menge M_I der multiplen Primimplikanten $m = \bigwedge_{i \in I} m_i$

1. Für $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ berechne $M_{\{i\}} := \text{PI}(f_i)$.
2. $M := \bigcup_{i=1}^k \{\{i\}\}$; $M' := \bigcup_{i=1}^k M_{\{i\}}$.
3. Wiederhole
4. Für $I, J \in M$ mit $I \cap J = \emptyset$
5. $M_{I \cup J} := \{m \neq 0 \mid m = m' m'' \text{ mit } m' \in M_I, m'' \in M_J, \text{ keine echte Verkürzung von } m \text{ in } M_{I \cup J}\}$.
6. $M := M \cup \{I \cup J\}$; $M' := M' \cup M_{I \cup J}$.
7. So lange, bis M' eine Iteration unverändert bleibt.

Minimalpolynom Berechnung für

$$f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^m$$

Algorithmus

1. Für alle f_i berechne alle Primimplikanten.
2. Berechne alle multiplen Primimplikanten.
(ergeben sich potentiell als paarweise Verknüpfung "normaler" Primimplikanten)
3. Berechne eine möglichst günstige Überdeckung.

also günstigste Darstellung für PLA-Realisierungen
mit uns bekannten Mitteln berechenbar
allerdings **sehr aufwendig**

PLA als ROM

Aufgabe Speichere 2^n „Wörter“ der Länge m .

$$w_0 = w_{0,0} w_{0,1} w_{0,2} \cdots w_{0,m-1} \in \{0, 1\}^m$$

$$w_1 = w_{1,0} w_{1,1} w_{1,2} \cdots w_{1,m-1} \in \{0, 1\}^m$$

$$w_2 = w_{2,0} w_{2,1} w_{2,2} \cdots w_{2,m-1} \in \{0, 1\}^m$$






\vdots \vdots

$$w_{2^n-1} = w_{2^n-1,0} w_{2^n-1,1} w_{2^n-1,2} \cdots w_{2^n-1,m-1} \in \{0, 1\}^m$$

Benutze PLA mit $n + m$ Zeilen, 2^n Spalten

Beobachtung $m \cdot 2^n$ Zellen für $m \cdot 2^n$ zu speichernde Bits
mindestens erforderlich

     Adressierung mit jeweils n Bits
in n zusätzlichen Zeilen



Anmerkung
 PLAs mit festem Und-Teil werden als PROM verkauft.

Zwischen-Fazit PLAs


PLAs sind preiswerte, universelle Bausteine, die

- ▶ beliebige boolesche Funktionen leicht realisierbar machen,
- ▶ Minimalpolynomdarstellungen motivieren,
- ▶ Speicherung von 2^n Wörtern der Länge m in einem $(n + m) \times 2^n$ -PLA erlauben.

Nachteil nur einmal programmierbar

Wie kann man PLAs beliebig neu programmierbar machen?

„Software“-PLAs

 

| Typ | s | t | $f_1(x, y)$ | $f_2(x, y)$ |
|-----|-----|-----|-------------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | y | x |
| 1 | 0 | 1 | $x \vee y$ | x |
| 2 | 1 | 0 | y | $x y$ |
| 3 | 1 | 1 | y | $x \bar{y}$ |

klar vier verschiedene Typen, mit zwei Bits codierbar

Idee erweitere PLA-Baustein um zwei zusätzliche Eingaben, die den Baustein-Typ codieren

jetzt f_1 und f_2 als Funktionen von (s, t, x, y) darstellen

- ▶ $f_1(s, t, x, y) = y \vee \bar{s} t x$
- ▶ $f_2(s, t, x, y) = \bar{s} x \vee s x (t \oplus y)$

Bemerkung zum Einsatz

klar für ein $n \times m$ -PLA werden zur Programmierung $2nm$ Bits gebraucht.

Beobachtung Man kann diese $2nm$ Bits gut in einem PROM speichern.

Fazit

- ▶ einfache und günstige Realisierung von booleschen Funktionen
- ▶ besonders geeignet für kleine Stückzahlen
- ▶ besonders geeignet bei nur temporärem Gebrauch