

# Rechnerstrukturen

Michael Engel und Peter Marwedel

TU Dortmund, Fakultät für Informatik

WS 2013/14

- 1 Speicher
  - SRAM-Realisierung
- 2 Register
  - Schieberegister
  - Datenbus
- 3 Taktung von Digitalrechnern
  - Takt- und Phasenableitung
- 4 Zusammenfassung
- 5 Anhang

# Speicher

# Speicher

**Erinnerung** Wir können in einem Flip-Flop ein Bit speichern.

**klar** 1-Bit-Speicher reichen uns nicht.

**klar** Wir können in  $k$  Flips-Flops  $k$  Bits speichern.


Wie organisieren wir das so, dass der Zugriff bequem ist?

**exemplarisch** Speicher für 3-Bit-Wörter

**Warum 3?** passt **bequem** auf eine Folie


**Anmerkung** Auch 3-Bit-Speicher reicht in der Praxis nicht aus.

# Speichern eines 3-Bit-Wortes

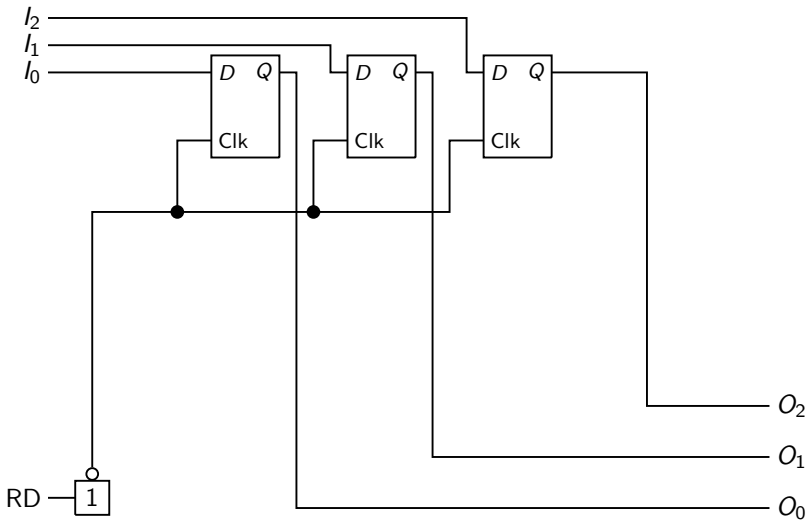

Wie können wir mehr als nur ein Wort speichern?

# Speichern von zwei 3-Bit-Wörtern

 

Beobachtung    Schaltung funktioniert so nicht

# Speichern von zwei 3-Bit-Wörtern

**klar** Die Speicherwörter müssen getrennt ansprechbar sein.

**also** Wir wollen ein Wort wahlfrei **adressieren**.

**klar** Wir brauchen eine Adressleitung  $A_0$ .


## Interpretation

- ▶  $A_0 = 0$  Wort  $w_0$  adressiert zum Lesen oder Schreiben
- ▶  $A_0 = 1$  Wort  $w_1$  adressiert zum Lesen oder Schreiben

**wie bisher** RD bestimmt, ob gelesen oder geschrieben wird

- ▶  $RD = 1$  Speicherinhalt lesen
- ▶  $RD = 0$  Speicherinhalt schreiben
 
# Schaltung zur Speicherung von zwei 3-Bit-Wörtern





# Speichererweiterungen

**angenommen** Schaltung zur Speicherung von zwei 3-Bit-Wörtern im Einsatz

**angenommen** Speicher reicht im Betrieb nicht aus


**Wunsch** Speichererweiterung

**Beachte** Speicher**erweiterung** bedeutet „weiteren Speicherbaustein (gleicher Art) hinzufügen“, **nicht** „vorhandenen Speicherbaustein durch größeren Speicherbaustein ersetzen“


**Wie können wir das unterstützen?**

**Idee** zusätzliche Eingabe „Chip Selected“ (CS)


# Speicher für zwei 3-Bit-Wörter

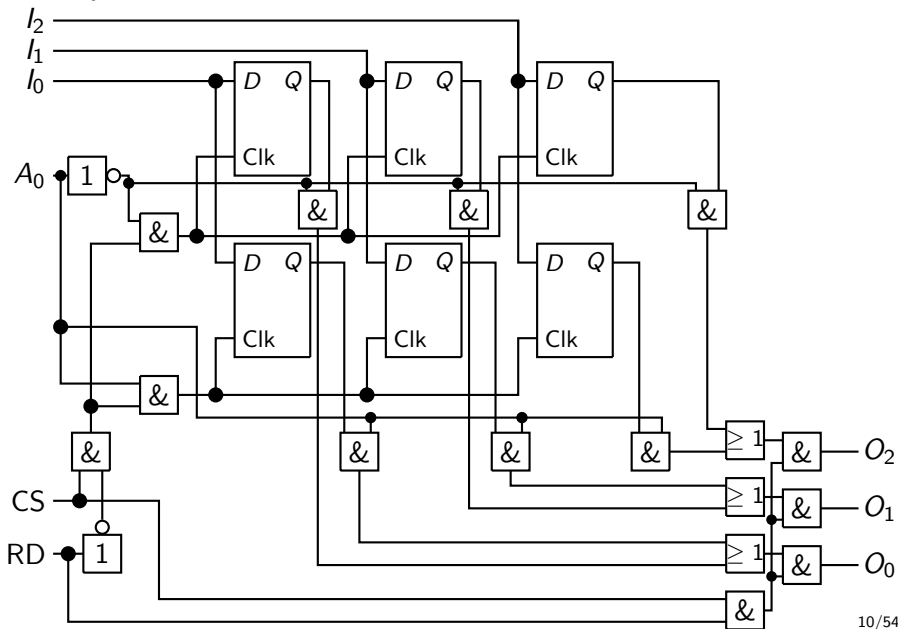

Beispiel „ $w_1 := 101$ “

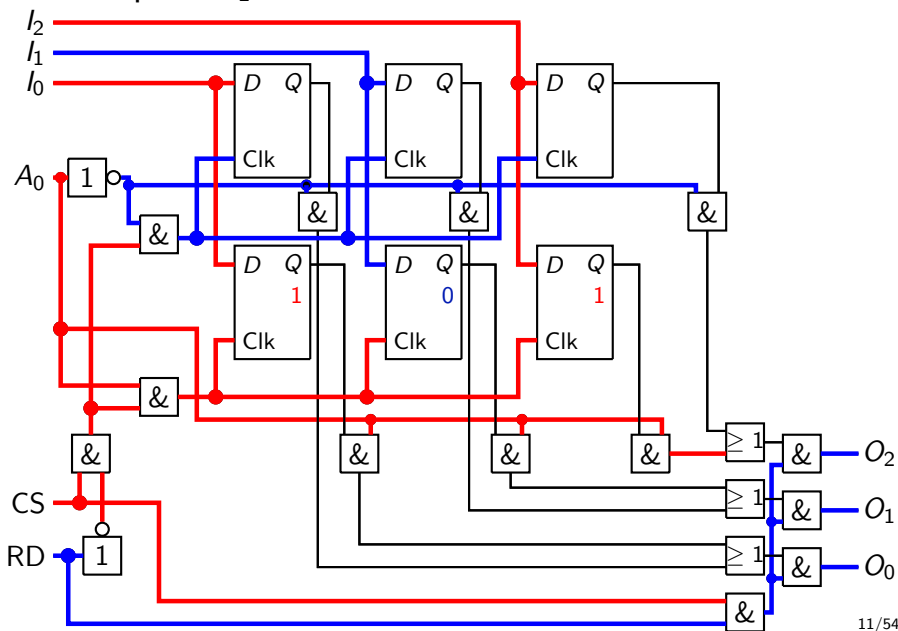

# Beispiel „Lies $w_1$ “

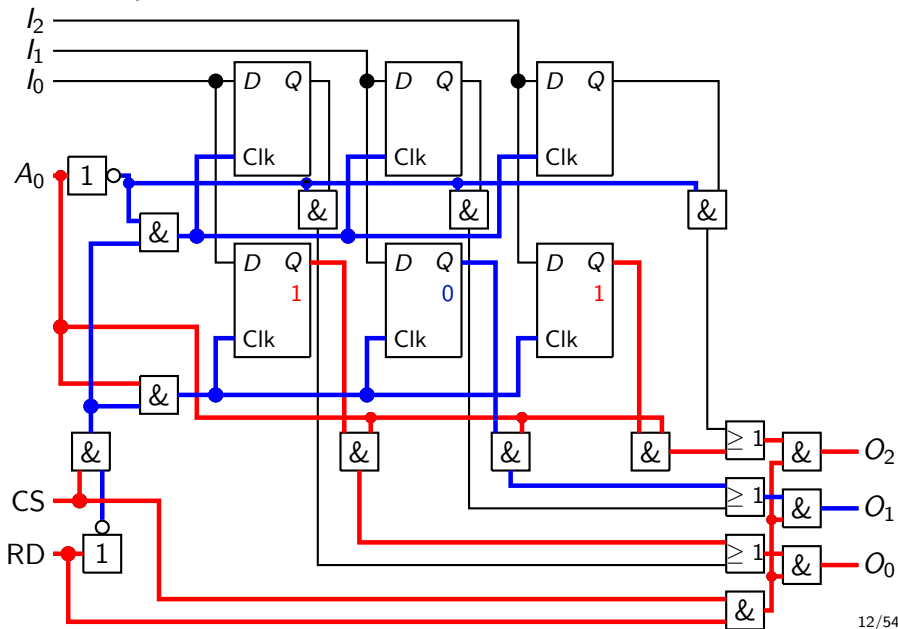

# Realistischere Speichergrößen


**Beobachtung** Speichergröße „2 Wörter“ ist nicht realistisch  
auch nicht bei Benutzung einiger Bausteine

Wie kommen wir zu realistischen Speichergrößen?


**klar** größere Wortlänge funktioniert im Prinzip gleich

**offen** Wie verallgemeinern wir auf  $> 2$  Wörter?

# Speicher für zwei 3-Bit-Wörter

 

# Word Select Lines für vier Wörter

 

# Speicher für viele Wörter

**allgemein**  $2^k$  Wörter speichern

**klar**  $k$  Adressleitungen benötigt

**zunächst** formale Beschreibung als boolesche Funktion

$$f: \{0, 1\}^k \rightarrow \{0, 1\}^{2^k}$$

$$\text{mit } f(A_0, A_1, \dots, A_{k-1}) = (s_0, s_1, \dots, s_{2^k-1})$$

$$\text{mit } s_i = \begin{cases} 1 & \text{falls } (A_{k-1} A_{k-2} \cdots A_0)_2 = i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

**Name der Funktion** Decoder  
genauer  $k \times 2^k$ -Decoder




# Decoder

Nachdenken

Kommt uns das  
nicht bekannt vor?

Beobachtung

Und-Teil  
realisiert  
Decoder

 

# Demultiplexer

**Erinnerung**  $\text{MUX}_d(y_1, \dots, y_d, x_0, x_1, \dots, x_{2^d-1}) = x_{(y_1 y_2 \dots y_d)_2}$

**Erinnerung** Decoder als boolesche Funktion  
 $\text{DECODE}_d: \{0, 1\}^d \rightarrow \{0, 1\}^{2^d}$  mit  
 $\text{DECODE}_d(A_0, A_1, \dots, A_{d-1}) = (s_0, s_1, \dots, s_{2^d-1})$  mit  
$$s_i = \begin{cases} 1 & \text{falls } (A_{d-1} A_{d-2} \dots A_0)_2 = i \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

**Demultiplexer**  $\text{DEMUX}_D: \{0, 1\}^{d+1} \rightarrow \{0, 1\}^{2^d}$  mit  
$$\begin{aligned} &\text{DEMUX}_D(x, A_0, A_1, \dots, A_{d-1}) \\ &= (x \wedge \{\text{DECODE}_d(A_0, A_1, \dots, A_{d-1})\}_0, \\ &\quad x \wedge \{\text{DECODE}_d(A_0, A_1, \dots, A_{d-1})\}_1, \dots, \\ &\quad x \wedge \{\text{DECODE}_d(A_0, A_1, \dots, A_{d-1})\}_{2^d-1}) \end{aligned}$$

# Speicher

Realisiert man Speicher wirklich so?

... nicht für Hauptspeicher von Rechnern (kompakter als DRAM [dynamic random access memory] möglich)

tatsächlich typische SRAM-Realisierung (SRAM = static RAM)

## Eigenschaften

- ▶ dauerhaft
- ▶ schnell
- ▶ Zugriffszeit von Daten unabhängig
- ▶ teuer
- ▶ hoher Stromverbrauch

Bemerkung typisch für Cache- oder Register-Speicher

# Cache

$$128 \text{ K} \times 8$$

$$= 128 \cdot 1024 \times 8$$

$$= 2^{17} \times 8$$

darum 17 Adressleitungen  $A_0$ – $A_{16}$

Chip Enable  
bei uns CS  
Write Enable  
bei uns  $\overline{RD} = 0$   
Output Enable  
bei uns  $\overline{RD} = 1$

Beobachtung  
 $128 \cdot 1024 \cdot 8$   
 $= 1\,048\,576$   
Flip-Flops

## SRAM

### FEATURES

- Fast Address Access Times : 10/12/15ns
- Single 3.3V  $\pm 0.3$ V power supply
- Center power/ground pin configuration
- Low Power Consumption : 110/105/100mA
- TTL I/O compatible
- 2.0V data retention mode
- Automatic power-down when deselected
- Available packages :
  - 32-pin 300 mil and 400 mil SOJ
  - 32-pin TSOP 8x13.4mm and 8x20mm
  - 36-Ball CSP (8x10mm)

### PART NUMBER EXAMPLES


	PACKAGE	SPEED
T14L1024N-10J	SOJ 300mil	10ns
T14L1024N-10W	SOJ 400 mil	10ns
T14L1024N-10P	TSOP 8x13.4mm	10ns
T14L1024N-10H	TSOP 8x20mm	10ns
T14L1024N-10C	36-Ball CSP	10ns

## 128K X 8 HIGH SPEED CMOS STATIC RAM

### GENERAL DESCRIPTION

The T14L1024N is a one-megabit density, fast static random access memory organized as 131,072 words by 8 bits. It is designed for use in high performance memory applications such as main memory storage and high speed communication buffers. Fabricated using high performance CMOS technology, access times down to 10ns are achieved.

### BLOCK DIAGRAM

 

### PIN DESCRIPTION

# Spezielle Speicher: Register


**Fakt** in Computern meist keine direkte Speicheranwendung

**stattdessen** spezielle, direkt der CPU zugehörige Speicherzellen  
**Register**

**klar** Register sind auch nur Flip-Flops

**aber** spezielle Funktionalität  $\rightsquigarrow$  gesonderte Betrachtung

**Wir betrachten** **Schieberegister**

 

**Funktion** Speicherinhalt nach **links** oder rechts verschieben

**Was machen wir an den Rändern?**

**möglich** zyklisch verschieben

**möglich** streichen und beliebig auffüllen

# Entwurf Schieberegister

Entwurf nicht-zyklisches Schieberegister mit drei Bits

Warum gerade drei Bits?

- ▶ klein genug, um auf die Folie zu passen
- ▶ groß genug, um alles Wichtige zu enthalten
  - Bit am linken Rand
  - Bit am rechten Rand
  - mittleres Bit

Eingänge

- ▶  $d$  (direction) Schieberichtung ( $d = 0 \hat{=}$  links,  $d = 1 \hat{=}$  rechts)
- ▶  $x$  aufzufüllender Wert

Vereinfachung: betrachten nicht Ein-/Ausgänge zum Schreiben/Lesen des Registers als Ganzem

# Mealy-Automat zum nicht-zyklischen Schieberegister

$\Sigma = \{00, 01, 10, 11\}$  Interpretation  $d x \in \Sigma$

$\Delta = \emptyset$  also  $\forall q \in Q, w \in \Sigma: \lambda(q, w) = \varepsilon$

$Q = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$  Interpretation

Registerinhalt

$q_0 = 000$  (völlig willkürlich)

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$


$q \in Q$	$w \in \Sigma$	$\delta(q, w) \in Q$
000	00	000
000	01	001
000	10	000
000	11	100
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

insgesamt 32 Zeilen
 
# Grafische Darstellung Mealy-Automat

$\Sigma = \{00, 01, 10, 11\}$ ,  $w = d \times (d = 0 \hat{=} \text{links}, d = 1 \hat{=} \text{rechts})$

$\Delta = \emptyset$ ,  $Q = \{0, 1\}^3$ ,  $q_0 = 000$ ,  $\lambda(q, w) = \varepsilon$





# Schaltwerk-Synthese abgekürzt

## Codierung

kanonisch  $w = d x$  durch  $d, x$   
 $q = q_l q_m q_r \in \{0, 1\}^3$  durch  $q_l, q_m, q_r$

Müssen wir jetzt Tabellen aufstellen?

Einsicht Strukturverständnis kann helfen

### zum linken Bit

1. Fall  $d = 0 \hat{=}$  links

klar  $q_{l(\text{neu})} = q_m$

2. Fall  $d = 1 \hat{=}$  rechts

klar  $q_{l(\text{neu})} = x$

also  $q_{l(\text{neu})} = \bar{d} q_m \vee d x$

# Boolesche Funktionen für mittleres und rechtes Bit

## zum rechten Bit

1. Fall  $d = 0 \hat{=} \text{links}$

klar  $q_{r(\text{neu})} = x$

2. Fall  $d = 1 \hat{=} \text{rechts}$

klar  $q_{r(\text{neu})} = q_m$

also  $q_{r(\text{neu})} = \bar{d} x \vee d q_m$

## zum mittleren Bit

1. Fall  $d = 0 \hat{=} \text{links}$

klar  $q_{m(\text{neu})} = q_r$

2. Fall  $d = 1 \hat{=} \text{rechts}$

klar  $q_{m(\text{neu})} = q_l$

also  $q_{m(\text{neu})} = \bar{d} q_r \vee d q_l$

# Schaltwerk nicht-zyklisches Schieberegister

**Moment!** Hätten wir nicht Flip-Flops wählen und  
und Ansteuerfunktionen berechnen müssen?

**Einsicht** nicht, wenn man D-Flip-Flops verwendet

**also** nur noch


$$q_l(\text{neu}) = \bar{d} q_m \vee d x$$

$$q_m(\text{neu}) = \bar{d} q_r \vee d q_l$$

$$q_r(\text{neu}) = \bar{d} x \vee d q_m$$

direkt in ein Schaltwerk übertragen
 
# Schaltwerk nicht-zyklisches Schieberegister



# Zyklisches Schieberegister

jetzt zyklisches Schieberegister  
wieder für drei Bits  
wieder ohne Daten-Eingabe

zuerst Mealy-Automat

wie vorhin  $Q = \{0, 1\}^3$ ,  $\Delta = \emptyset$ ,  $\forall q \in Q, w \in \Sigma: \lambda(q, w) = \varepsilon$


anders  $\Sigma = \{0, 1\}$  (weil  $x$  fehlt)

wie vorhin Interpretation  $0 \hat{=}$ links,  $1 \hat{=}$ rechts
 
# Mealy-Automat zyklisches Schieberegister

$\Sigma = \{0, 1\}$ ,  $w = d$  ( $d = 0 \hat{=} \text{links}$ ,  $d = 1 \hat{=} \text{rechts}$ )

$\Delta = \emptyset$ ,  $Q = \{0, 1\}^3$ ,  $q_0 = 000$ ,  $\lambda(q, w) = \varepsilon$



# Boolesche Funktionen zum Mealy-Automaten

wie vorhin Funktionen für  $q_l$ ,  $q_m$ ,  $q_r$  direkt ableiten


▶  $q_l = \bar{d} q_m \vee d q_r$

▶  $q_m = \bar{d} q_r \vee d q_l$

▶  $q_r = \bar{d} q_l \vee d q_m$

jetzt Schaltwerk direkt angebar  
bei Verwendung von D-Flip-Flops

# Schaltwerk zyklisches Schieberegister

 

nicht-zyklisch



# Schieberegister allgemein

Können wir die Funktionen für die Bits auch allgemein angeben?

**Notation** Bits  $q_{n-1}, \dots, q_1, q_0$   
 $q_{n-1}$  am linken Rand,  $q_0$  am rechten Rand

## zyklisches Schieberegister

$$q_i = \bar{d} q_{(i-1) \bmod n} \vee d q_{(i+1) \bmod n} \quad \text{auch am Rand}$$

Auch am Rand?

## nicht-zyklisches Schieberegister

$$q_i = \bar{d} q_{i-1} \vee d q_{i+1} \quad \text{auch am Rand mit } q_{-1} := x, q_n := x$$

Welche Operationen können Schieberegister realisieren?

# Datentransfer

**klar** Daten müssen gelegentlich zwischen Registern transferiert werden

**Beispiel** Zwischenergebnis merken

Wie kann man Daten von einem Register in ein anderes transferieren?

**klar** auf Leitungen zwischen den Registern

Wie verbindet man Register geschickt?

**Kriterien:**

- ▶ Einfachheit (d. technischen Realisierung)
- ▶ Sparsamkeit (i.S.v. Schaltungsaufwand)
- ▶ Möglichkeit zum effizienten Datenaustausch

# Register verbinden

eine Möglichkeit paarweise verbinden

## Vorteile

- ▶ direkter Datenaustausch, also **schnell**
- ▶ bis  $n/2$  Registerpaare gleichzeitig aktiv, also **gute Parallelisierung**

## Nachteil

- ▶  $\binom{n}{2}$  Verbindungen

**Beispiel**  $\binom{16}{2} = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$

**Anmerkung** meist nicht realisiert

# Register sparsam verbinden

**andere Möglichkeit** alle Register mit einer gemeinsamen Leitung verbinden

## Vorteile

- ▶ nur eine Leitung, also **einfach**
- ▶ Datenaustausch direkt, also **schnell**

## Nachteile


- ▶ immer nur ein Paar aktiv, also **langsam**
- ▶ Steuerlogik erforderlich, **nicht ganz einfach**

**Name** Bus

## Anmerkungen

- ▶ häufig verwendet
- ▶ Engpass durch mehrere Busse entschärfbar

# Bus für acht 1-Bit-Register

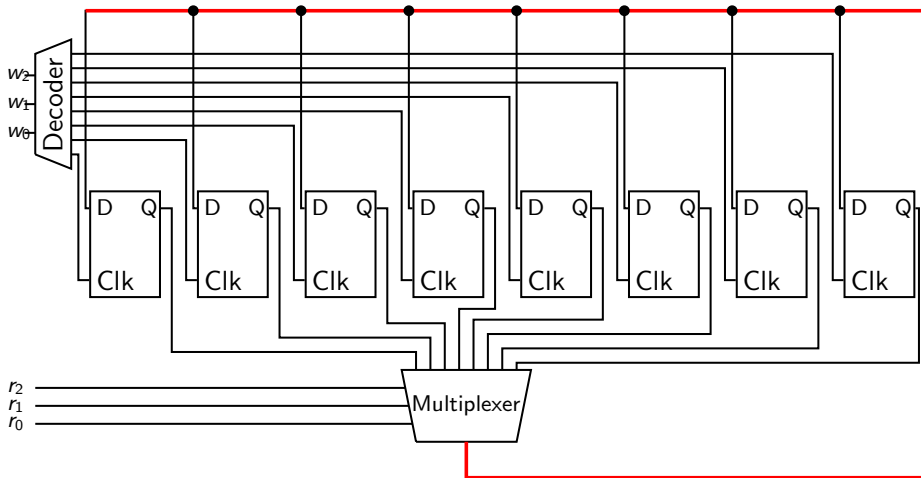

# Verallgemeinerung

## Verallgemeinerung auf mehr Register

- ▶ mehr Adressleitungen zum Adressieren des Quell- und Zielregisters
- ▶ größere Multiplexer und Decoder

## Verallgemeinerung auf breitere Register

- ▶ je Register entsprechend mehr Flip-Flops (je Bit ein Flip-Flop)
- ▶ entsprechend mehr Multiplexer (je Bit ein Multiplexer)
- ▶ entsprechend mehr Bus-Leitungen (je Bit eine Bus-Leitung)

# Taktung von Digitalrechnern

# Taktung von Digitalrechnern

Gibt es in einem Rechner eigentlich **den** Takt?

jein oft mehrere Takte  
aber nur eine „Uhr“

Wie funktioniert das?

Einsicht schneller geht **nicht**, verschoben oder langsamer schon

Langsamer – Wie geht das?

klar Takt(e) auslassen

klar dazu Zähler ausreichend

Beobachtung Zähler wie jedes Schaltwerk realisierbar



# Taktreduktion mit Zählern

**Idee:** Zähle Taktimpulse  $\rightarrow$  erzeuge in jedem  $n$ -ten Takt einen *neuen* Impuls für den **langsameren** abgeleiteten Takt

**Erforderlich:** Zähler modulo  $n$ , d.h.  $z' \leftarrow (z + 1) \bmod n$

**Realisierung** als synchrones Schaltwerk

- ▶ Zustand  $\hat{=}$  Zählerstand, d.h.:  $Q = \{0, 1, \dots, n - 1\}$   
(speicherbar in  $\log_2 n$  Bits / Flip-Flops)
- ▶ Ausgabe, z.B. wenn Zählerstand 0 erreicht  $\rightarrow$  **nicht betrachtet**
- ▶ Eingabe? ... eigentlich nicht zwingend erforderlich, **aber** Umschaltung der Zählrichtung möglich!  
 $\Rightarrow \Sigma = \{0, 1\}$  (d.h. 0 vorwärts, 1 rückwärts zählen)


# Beispiel: Zähler modulo 8

Zustandsüberföhrungsfunktion:  $\delta(q, d) = (q + (-1)^{(1-d)}) \bmod 8$

Achtung bei Implementierung!

$d$	$q$			$q_{\text{neu}}$			$R_l$	$S_l$	$R_m$	$S_m$	$R_r$	$S_r$
0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	0	0	0	*	0	*	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	*	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1	0	*	0	0	*	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	0	*	*	0	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0	*	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	0	*	0	*	1	0
1	0	0	0	0	0	1	*	0	*	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	*	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	*	0	0	*	0	1
1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1	0	*	*	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	*	0	1	1	0
1	1	1	0	1	1	1	0	*	0	*	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0

# Schaltwerk des Zählers modulo 8

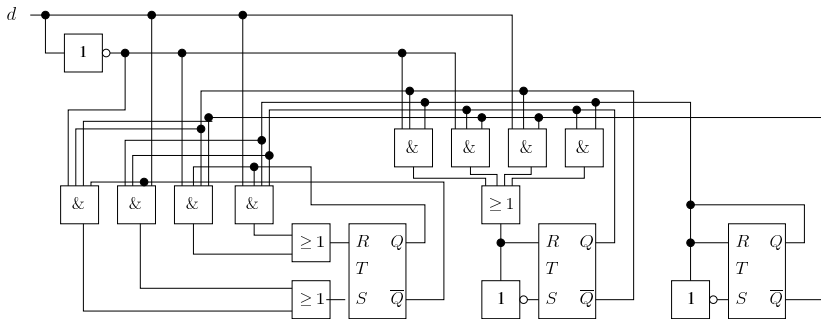


**Nachteil:** aufwendig!

Gibt es einfachere Möglichkeiten der Taktreduktion?
 
# Taktableitung

Betrachte eine "Kette" von  $T$ -Flip-Flops




Takt	$Q_1$	$Q_2$	$Q_3$
0	0	0	0
1	1	0	0
2	0	1	0
3	1	1	1
4	0	0	0
5	1	0	0
6	0	1	0
7	1	1	1
8	0	0	0

Nachteil: Taktteilungsschema  
nicht homogen (ab  $Q_3$ )!
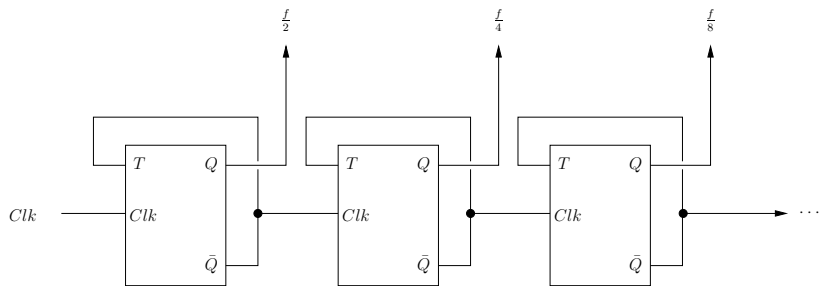
# Taktteilung

Betrachte "Kette" von  $T$ -Flip-Flops in asynchroner Schaltung



Man erhält einen **asynchronen**  $n$ -bit Zähler (hier: 3 bit).

*Hinweis: Zähler verwendet flankengetriggerte  $T$ -Flip-Flops.*

# Zusammenfassung

# Zusammenfassung

- ▶ Repräsentation von Daten
  - natürliche Zahlen, ganze Zahlen
  - rationale Zahlen (IEEE 754)
  - *auch*: Texte, andere Daten
- ▶ Boolesche Funktionen und Schaltnetze
  - Boolesche Funktionen
    - Boolesche Algebra, Repräsentation boolescher Funktionen
    - Normalformen (DNF, KNF, RNF)
    - Repräsentation boolescher Funktionen mit OBDDs
  - Schaltnetze & Rechnerarithmetik
    - Addition (Ripple-Carry Addierer, Carry-Look-Ahead-Addierer)
    - Multiplikation (Carry-Save Addierer & Wallace-Tree)
    - Subtraktion  $\hat{=}$  Addition negativer Zahlen
    - Gleitkommazahlen: Multiplikation, Addition
  - ...

# Zusammenfassung II

- ▶ Boolesche Funktionen und Schaltnetze (cont.)
  - ...
  - Strukturierter Schaltnetz-Entwurf (insbes. Multiplexer)
  - Optimierung von Schaltnetzen
    - KV-Diagramme: Minimalpolynome
    - Algorithmus von Quine und McCluskey: PI-Tafel
  - Unvollständig definierte Funktionen
  - Hazards (insbes. Schaltungshazards)
  - Programmierbare Bausteine: PLAs
- ▶ Sequenzielle Schaltungen
  - Modellierung mit Automaten
  - Synchrone Schaltwerke: Flip-Flops
  - Schaltwerk-Entwurf: von Neumann-Addierwerk
  - Speicher (insbes. Adressierung, Demultiplexer)
  - Register: Schieberegister, Datenbus
  - Taktung von Digitalrechnern




# Anhang

# Schaltnetzentwurf: Begriffe

Begriff	Definition	Beispiele
Variable		$x_1, x_7, x_{42}$
Literal	(negierte) Variable	$x_1, \overline{x_4}, x_9$
Monom	Konjunktion von Literalen	$x_2 \overline{x_7}, x_3 x_4, x_{42}$
Polyonom	Disjunktion von Monomen	$x_2 \overline{x_7} \vee x_3 x_4, x_{42}$
Implikant	„Implikant(x)=1 $\Rightarrow$ $f(x) = 1$ “	Monom eines Polynoms
Verkürzung echte	„enthält Teilmenge der Literale“	$x_3 x_4$ von $x_3 x_4 x_7$ , $x_1$ von $x_1$
Verkürzung	„enthält echte Teilmenge der L.“	$x_3 x_4$ von $x_3 x_4 x_7$
Prim- implikant	Implikant, keine echte Verkürzung auch Implikant	
Minimal- polynom	Polynom mit minimalen Kosten	
Erinnerung	Minimalpolynome enthalten nur Primimplikanten	
Erinnerung	zweischrittiges Vorgehen	
	① Berechne Menge aller PI.	
	② Berechne minimale überdeckende Auswahl.	
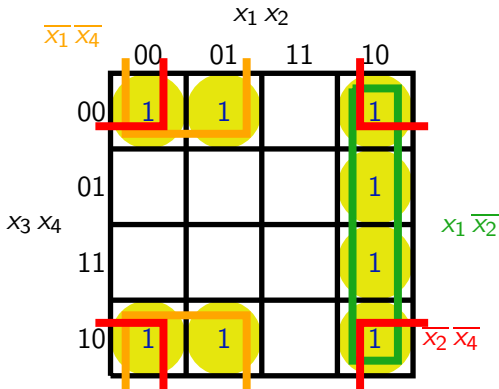
# Primimplikantenbestimmung mit KV-Diagramm



Minimalpolynom  $x_1 \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_4$

# Algorithmus von Quine/McCluskey: PI-Tafel erstellen

bekannt  $f: \{0, 1\}^4 \rightarrow \{0, 1\}$

$x_1 x_2 x_3 x_4$	$f(x_1, x_2, x_3, x_4)$
0000	0
0001	0
0010	0
0011	1
0100	0
0101	0
0110	0
0111	0
1000	0
1001	0
1010	0
1011	1
1100	0
1101	0
1110	0
1111	1

PI-Tafel

	0011	1011	1111
$x_1 x_3 x_4$		1	1
$\overline{x_2} x_3 x_4$	1	1	

mit  $PI = \{x_1 x_3 x_4, \overline{x_2} x_3 x_4\}$

# Algorithmus von Quine/McCluskey: PI-Tafel verkleinern

$x_1 x_2 x_4$								1	1		1	1
$x_1 x_3 x_4$					1	1					1	1
$\overline{x_2} x_3 x_4$		1	1		1	1						
$x_1 x_2 x_5$								1		1	1	1
$x_1 x_3 x_5$					1	1					1	1
$\overline{x_2} x_3 x_5$		1	1		1	1						
$\overline{x_4} x_5$	1	1		1	1	1	1	1			1	

► **Streichung von Kernimplikanten-Zeilen**

Spalte  $s$  mit nur einer 1: Wähle Primimplikant der korrespondierenden Zeile, streiche diese Zeile und alle von ihr überdeckten Spalten.

► **Streichung überdeckender Spalten**

Spalten  $s, s'$  mit  $s \geq s'$ : Streiche Spalte  $s$ .

► **Streichung überdeckter Zeilen**

Zeilen  $z, z'$  mit  $z \geq z'$ : Streiche Zeile  $z'$ .

# IEEE 754-1985 — Addition

x		1	1000	0110	010	1001	0000	0000	0000	0000
y	+	0	1000	0101	111	0000	0000	0000	0000	0000

---

Zahl mit größerem Exponenten ist x

also vorläufiges Vorzeichenbit 1  
vorläufiger Exponent 10000110

Differenz der Exp. 1, also in y Komma um 1 Stelle nach links

aus x		1	,	010	1001	0000	0000	0000	0000
aus y	+	0	,	111	1000	0000	0000	0000	0000

---

unterschiedliche Vorzeichen, also Zweierkomplement

aus x		01	,	010	1001	0000	0000	0000	0000
aus y	+	11	,	000	1000	0000	0000	0000	0000
		1	00	,	011	0001	0000	0000	0000

---

zum Normalisieren Komma 2 Stellen nach rechts, also Exp. -2

110000100100010000000000000000